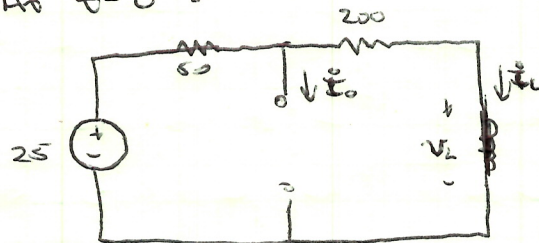


ENGR 2910 -
HOMEWORK 8 SOLUTIONS

① a) At $t = 0^-$:




$$i_o(0^-) = 0 \quad \text{OPEN}$$

$$i_L(0^-) = \frac{V}{R_{EQ}} = \frac{25}{250} = 0.1 \text{ A}$$

$$v_L(0^-) = 0 \quad \text{SHORT CIRCUIT}$$

b) At $t = 0^+$:

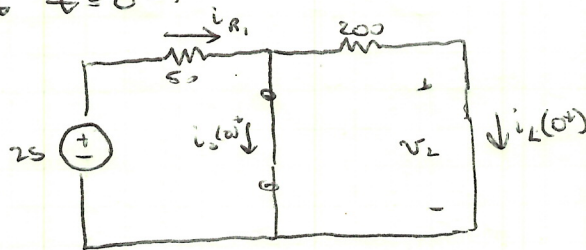


$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0.1 \text{ A}$$

$$i_{R1} = \frac{25V}{50\Omega} = 0.5 \text{ A}$$

$$i_o(0^+) = i_{R1} - i_L(0^+) = 0.4 \text{ A}$$

$$v_L(0^+) = -200 i_L(0^+) = -20 \text{ V}$$

c) At $t \rightarrow \infty$:

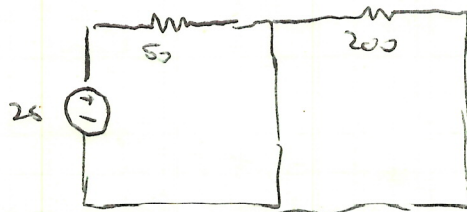

$$v_L(\infty) = 0$$

$$i_L(\infty) = 0$$

$$i_o(\infty) = \frac{25}{80} = 312.5 \text{ mA}$$


$$d) \tau = \frac{L}{R} = \frac{0.05}{200} = 0.25 \text{ ms}$$

$$i_L(t) = 0 + (0.1 - 0) e^{-4000t} = 0.1 e^{-4000t} \text{ A}$$

$$e) i_o(t) = i_{R1} - i_L(t) = 0.5 - 0.1 e^{-4000t} \text{ A}$$


$$f) v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = (0.05)(-4000) e^{-4000t} = -200 e^{-4000t} \text{ V}$$

② a) $t = 0^-$

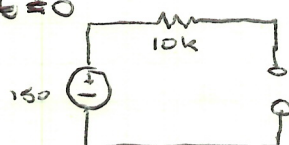

$$v(0^-) = 150 \text{ V}$$
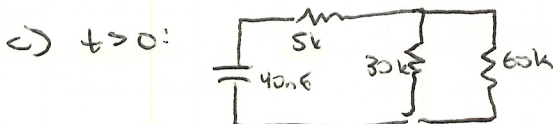
$$b) w(0) = \frac{1}{2} C v(0)^2 = \frac{1}{2} (40 \times 10^{-9}) (150)^2 = 450 \mu\text{J}$$




$$R_{EQ} = 5k + 30k \parallel 60k = 5k + 20k = 25k\Omega$$

$$\tau = RC = (25k\Omega)(40nF) = 1 \text{ ms}$$

$$d) v(t) = v(0) e^{-t/\tau} = 150 e^{-1000t} \text{ V} \quad t \geq 0$$

③ $t = 0^-$


a)

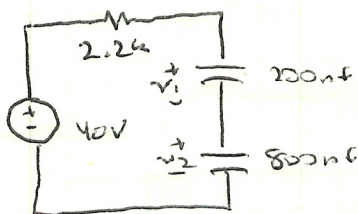

$$V(0^-) = 40V$$

$$V_1(0^-) = \frac{80}{20+80} \cdot 40 = 32V$$

$$V_2(0^-) = \frac{20}{20+80} \cdot 40 = 8V$$

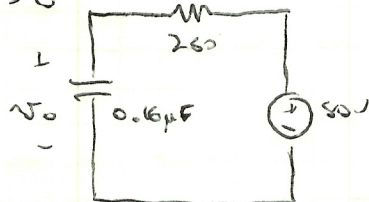 $t > 0$ 

$$V_0(0^-) = V_0(0^+) = 40V$$

$$V_0(\infty) = 80V$$

$$\tau = RC = (16\mu F)(250) = 40\mu s$$

$$V_0(t) = 80 + (40 - 80)e^{-25000t} = 80 - 40e^{-25000t}$$


$$b) i_0(t) = -C \frac{dV_0}{dt} = -(0.16\mu F)(1,000,000)e^{-25000t} = 0.16e^{-25000t} A$$

$$c) V_1(t) = \frac{-1}{0.2 \times 10^{-6}} \int_0^t (0.16)e^{-25000t} dt + 32V = 64 - 32e^{-25000t} V$$

$$d) V_2(t) = \frac{1}{0.8 \times 10^{-6}} \int_0^t (-0.16)e^{-25000t} dt + 8V = 16 - 8e^{-25000t} V$$

$$e) W_{\text{stored}} = \frac{1}{2}(0.2\mu F)(64)^2 + \frac{1}{2}(0.8\mu F)(16)^2 = 512\mu J$$

④

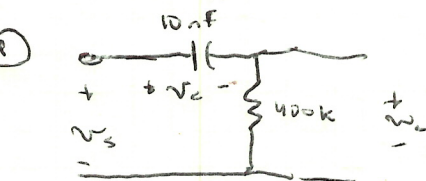 $0 \leq t \leq 1ms$

$$V_C(0^-) = V_C(0^+) = 0V$$

$$V_C(\infty) = 50V \text{ is } V_s \text{ applied}$$

$$\tau = RC = (400k)(10n) = 4ms$$

$$V_C(t) = 50 - 50e^{-250t}$$

$$V_0(t) = 50 - (50 - 50e^{-250t}) = 50e^{-250t} V \quad 0 \leq t \leq 1ms$$



 $1ms \leq t < \infty$

$$V_C(1ms) = 50 - 50e^{-0.25} = 11.06V$$

$$V_C(\infty) = 0 \quad \tau = 4ms$$

$$V_C(t) = 11.06e^{-250(t-0.001)}$$
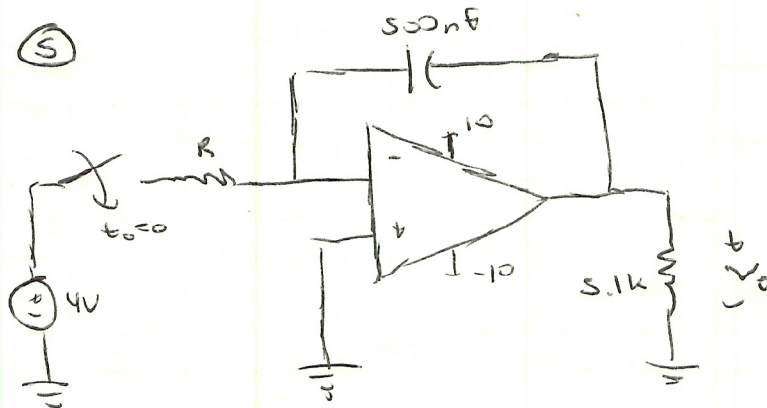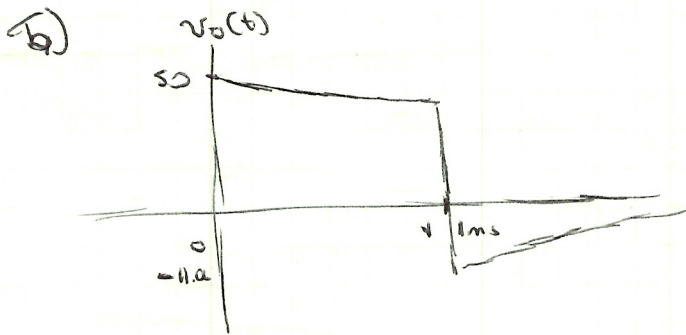
$$V_0 = -V_C = 11.06e^{-250(t-0.001)} V \quad t > 1ms$$



$$v_o = -\frac{1}{R(500 \times 10^{-9})} \int_0^t 4 \, dt + 0$$

$$= \frac{-4t}{R(500 \times 10^{-9})}$$

At $t = 15 \text{ ms}$.

$$v_o = -10 = \frac{-4(15 \times 10^{-3})}{R(500 \times 10^{-9})}$$

$$R = \frac{-4(15 \times 10^{-3})}{-10(500 \times 10^{-9})} = 12 \text{ k}\Omega$$