

Homework 7 SOLUTIONS

(1) a) Current

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 50t \text{ A} & 0 \leq t \leq 5 \text{ ms} \\ 0.5 - 50t \text{ A} & 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms} \\ 0 & t > 10 \text{ ms} \end{cases}$$

$$b) \quad v = L \frac{di}{dt} = (20 \times 10^{-3})(50) = 1 \text{ V} \quad 0 \leq t \leq 5 \text{ ms} \\ = (20 \times 10^{-3})(-50) = -1 \text{ V} \quad 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms}$$

$$v(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & t < 0 \\ 1 \text{ V} & 0 \leq t \leq 5 \text{ ms} \\ -1 \text{ V} & 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms} \\ 0 \text{ V} & t \geq 10 \text{ ms} \end{cases}$$

$$p = vi$$

$$p = \begin{cases} 0 \text{ W} & t < 0 \\ 50t(1) = 50t \text{ W} & 0 \leq t \leq 5 \text{ ms} \\ (0.5 - 50t)(-1) = 50t - 0.5 \text{ W} & 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms} \\ 0 \text{ W} & t > 10 \text{ ms} \end{cases}$$

$$w = \int p dt$$

$$w = \begin{cases} 0 \text{ J} & t < 0 \\ 25t^2 \text{ J} & 0 \leq t \leq 5 \text{ ms} \\ 25t^2 - 0.5t + (2.5 \times 10^{-3}) \text{ J} & 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms} \\ 0 \text{ J} & t > 10 \text{ ms} \end{cases}$$

$$(2) a) \quad i = C \frac{dv}{dt} = (5 \times 10^{-6}) \left[500 + (-2500) e^{-2500t} + 500 e^{-2500t} \right] \\ = 2.5 \times 10^{-3} e^{-2500t} (1 - 2500t) \text{ A}$$

$$b) \quad v(100 \mu\text{s}) = 500(100 \times 10^{-6}) e^{-0.25} = 38.94 \text{ mV}$$

$$i(100 \mu\text{s}) = (2.5 \times 10^{-3}) e^{-0.25} (1 - 0.25) = 1.46 \text{ mA}$$

$$p(100 \mu\text{s}) = vi = 56.86 \mu\text{W}$$

c) $p > 0$, capacitor is charging. \Rightarrow absorbing power


$$\textcircled{3} \quad a) \quad L_2 = \left(\frac{M^2}{k^2 L_1} \right) = \frac{(0.9)^2}{(0.75)^2 (0.288)} = 50 \text{ mH}$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \sqrt{\frac{288}{50}} = 2.4$$

$$b) \quad P_1 = \frac{L_1}{N_1^2} = 0.2 \times 10^{-6} \text{ Wb/A}$$

$$P_2 = \frac{L_2}{N_2^2} = 0.2 \times 10^{-6} \text{ Wb/A}$$

$\textcircled{4} \quad a)$

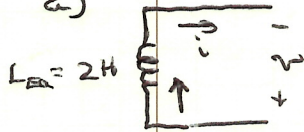

$$i(0) = 2\text{A} + 4\text{A} = 6\text{A}$$

$$i(t) = -\frac{1}{2} \int_0^t 12e^{-t} dt + 6$$

$$= 6e^{-t} \Big|_0^t + 6$$

$$= 6e^{-t} - 6 + 6$$

$$i(t) = 6e^{-t} \text{ A } t \geq 0$$

$$b) \quad i_1 = -\frac{1}{3} \int_0^t 12e^{-t} dt + 2$$

$$= 4e^{-t} \Big|_0^t + 2$$

$$i_1(t) = 4e^{-t} - 2 \text{ A } t \geq 0$$

$$c) \quad i_2 = -\frac{1}{2} \int_0^t 12e^{-t} dt + 4$$

$$= 2e^{-t} \Big|_0^t + 4$$

$$i_2(t) = 2e^{-t} + 2 \text{ A } t \geq 0$$

$$d) \quad p = vi = (12e^{-t})(6e^{-t}) = 72e^{-2t} \text{ W}$$

$$w = \int_0^\infty p dt$$

$$= 72 \left(-\frac{1}{2} \right) e^{-2t} \Big|_0^\infty$$

$$= 36 \text{ J}$$

$$e) \quad w = \frac{1}{2} (3)(2)^2 + \frac{1}{2} (6)(4)^2 = 54 \text{ J}$$

$$f) \quad w_{\text{stored}} = \frac{1}{2} (3)(-2)^2 + \frac{1}{2} (6)(2)^2 = 18 \text{ J}$$

$$g) \quad 18 \text{ J} + 36 \text{ J} = 54 \text{ J} \quad \checkmark$$

$\textcircled{5}$

$$a) \quad v = L_1 \frac{di}{dt} + m \frac{di}{dt} + m \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 + 2m) \frac{di}{dt}$$

$$L_{ab} = L_1 + L_2 + 2m$$

$$b) \quad v = L_1 \frac{di}{dt} - m \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - m \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 - 2m) \frac{di}{dt}$$

$$L_{ab} = L_1 + L_2 - 2m$$