

Q1)

current through inductor @ $t = 0$

$$i(0) = 40 \text{ mA}$$

current through inductor for $t > 0$

$$i(t) = A_1 e^{-10000t} + A_2 e^{-40000t}$$

$$i(0) = A_1 e^{-10000(0)} + A_2 e^{-40000(0)}$$

$$40 \times 10^{-3} = A_1 + A_2$$

Voltage across inductor

$$V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{V_L(t)}{L}$$

$$\frac{di(0)}{dt} = \frac{V_L(0)}{L}$$

$$= \frac{28}{20 \times 10^{-3}}$$

$$= 1400$$

$$\frac{di(t)}{dt} = -10000 A_1 e^{-10000t} - 40000 A_2 e^{-40000t}$$

$$\frac{di(0)}{dt} = -10000 A_1 e^{-10000(0)} - 40000 A_2 e^{-40000(0)}$$

$$1400 = -10000 A_1 - 40000 A_2$$

$$14 = -100 A_1 - 400 A_2$$

Solve equation for A_1 and A_2

$$A_1 = .1$$

$$A_2 = -0.06$$

current in inductor $t > 0$

$$i(t) = .1 e^{-10000t} - 0.06 e^{-40000t} \text{ A } t > 0$$

Voltage across inductor $t > 0$

$$V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$


$$= (20 \times 10^{-3}) (.1 (-10000) e^{-10000t} - 0.06 (-40000) e^{-40000t})$$

$$= -20 e^{-10000t} + 48 e^{-40000t} \text{ V } t > 0$$

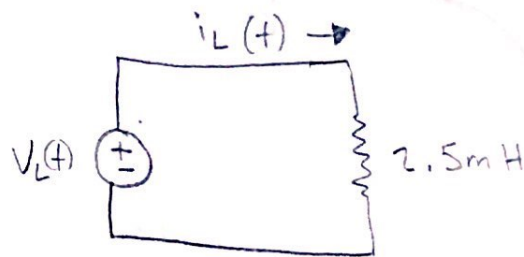Q2)

$$V_L(t) = 3e^{-4t} \text{ mV}, \quad 0 \leq t \leq 2 \text{ s}$$

$$V_L(t) = -3e^{-4(t-2)} \text{ mV}, \quad 2 \leq t < \infty \text{ s}$$



$$0 \leq t \leq 2 \text{ s}$$

$$i_L = \frac{10^3}{2.5} \int_0^t 3 \times 10^{-3} e^{-4x} dx + 1$$

$$= 1.2 \frac{e^{-4x}}{-4} \Big|_0^t + 1$$

$$= -0.3e^{-4t} + 1.3 \text{ A} \quad 0 \leq t \leq 2 \text{ s}$$



$$i_L(2) = -0.3e^{-8} + 1.3 = 1.3 \text{ A}$$

$$t \geq 2 \text{ s}:$$


$$i_L = \frac{10^3}{2.5} \int_2^t -3 \times 10^{-3} e^{-4(x-2)} dx + 1.3$$

$$= -1.2 \frac{e^{-4(x-2)}}{-4} \Big|_2^t + 1.3$$
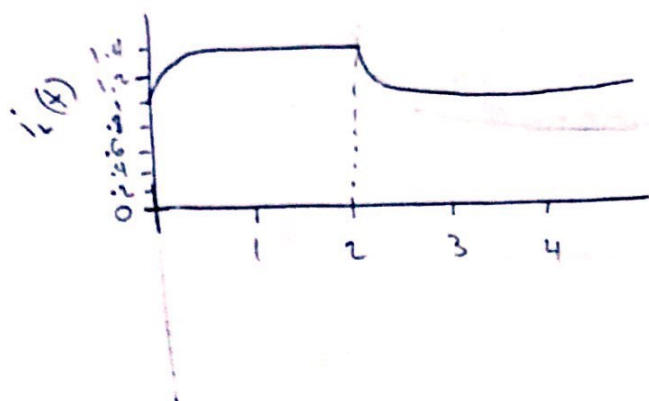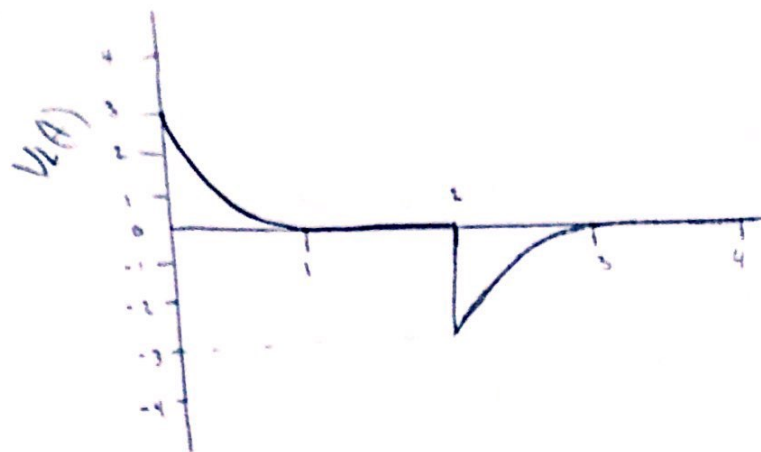
$$= 0.3e^{-4(t-2)} + 1 \text{ A} \quad t \geq 2 \text{ s}$$



Q3)

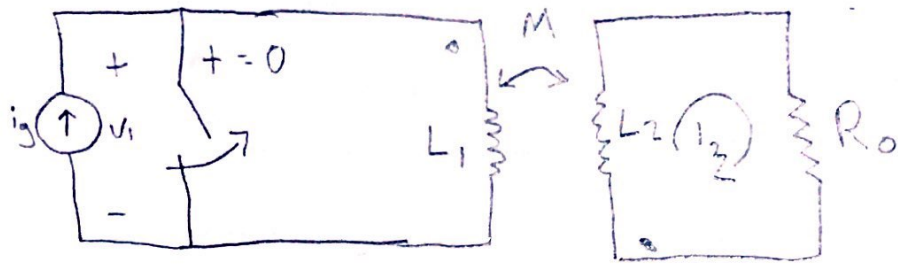

i) KVL @ loop 2

$$i_2 R_0 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0$$

$$i_2 (10) + (0.2) \frac{di_2}{dt} + (.5) \frac{di_1}{dt} = 0$$

$$0.2 \frac{di_2}{dt} + 10i_2 = -0.5 \frac{di_1}{dt}$$

ii)

$$-v_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = 0$$

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$



$$v_1 = 5 \frac{d(e^{-10t} - 10A)}{dt} + .5 \frac{d(625e^{-10t} - 250e^{-50t})}{dt}$$

$$= -50e^{-10t} + .5(-6250e^{-10t} + 12500e^{-50t}) \times 10^{-3}$$

$$= -50 e^{-10t} - 3.125 e^{-10t} + 6.25 e^{-50t}$$


$$= \underbrace{-53.125 e^{-10t} + 6.25 e^{-50t}}$$

Q4.)

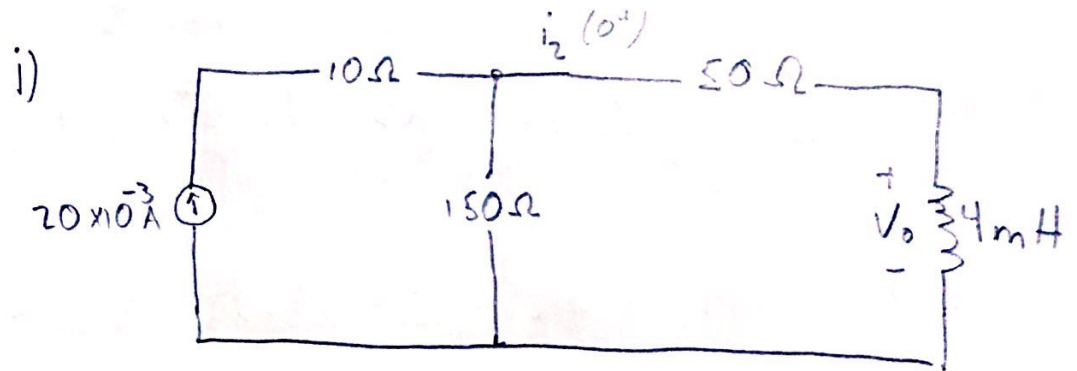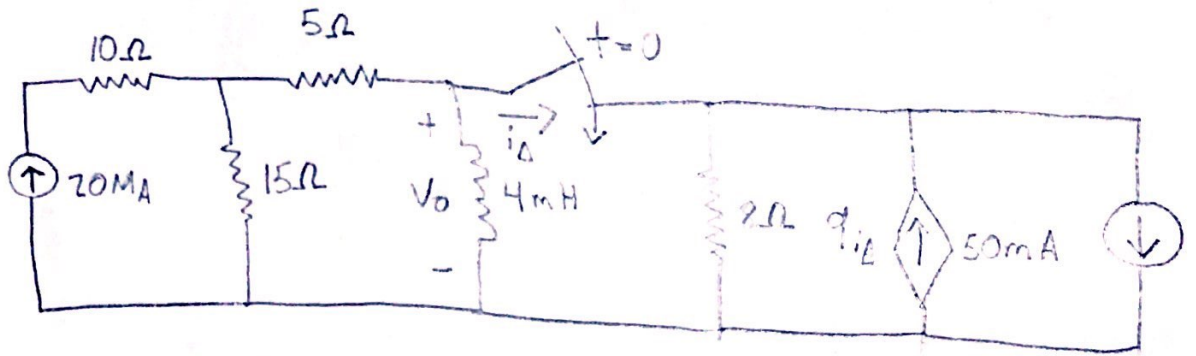

$$i_2(0^+) = \frac{15}{20} (2.0 \times 10^{-2} \text{ A}) = .015 \text{ A}$$

for $t \geq 0$

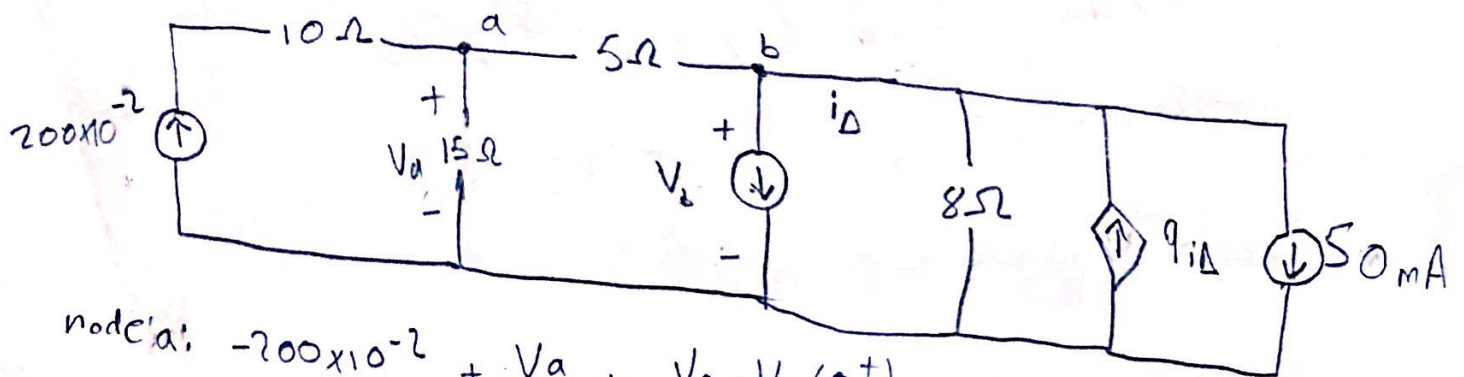

node 'a': $-200 \times 10^{-2} + \frac{V_a}{15} + \frac{V_a - V_b(0^+)}{5} = 0$

$$15 \left(\frac{V_a}{15} \right) + 15 \left(\frac{V_a - V_b(0^+)}{5} \right) = 15 (2.0 \times 10^{-2} \text{ A})$$

$$V_a + 3V_a - 3V_b(0^+) = 30 \times 10^{-2} \text{ A}$$

$$4V_a - 3V_b(0^+) = 3.0 \times 10^{-1} \text{ A} = 0.3 \text{ A} \quad \text{--- (1)}$$

$$i_A = \frac{V_b(0^+)}{8} - 9i_\Delta - 0.050$$

$$10i_\Delta = \frac{V_b(0^+)}{8} + 0.050 \rightarrow i_\Delta = \frac{V_b(0^+)}{80} + 0.005$$

node b: $\frac{V_b(0^+) - V_a}{5} + 0.015 + \frac{V_a(0^+)}{8} - 9i_\Delta + 0.050 = 0$

$$V_b(0^+) - V_a + 0.075 + \frac{5V_b(0^+)}{8} - 45i_\Delta + 0.25 = 0$$

$$8V_b(0^+) - 8V_a + 0.6 + 5V_b(0^+) - 360i_\Delta + 2 = 0$$

$$13V_b(0^+) - 8V_a - 4.5V_b(0^+) - 108 + 266 = 0$$


$$-8V_a + 13V_b(0^+) - 4.5V_b(0^+) = -0.3$$

$$-8V_a + 8.5V_b(0^+) = -0.8$$

$$V_b(0^+) = -0.08V$$

$$V_b(\infty) = 0 \quad \text{inductor is not available.}$$

Q5)

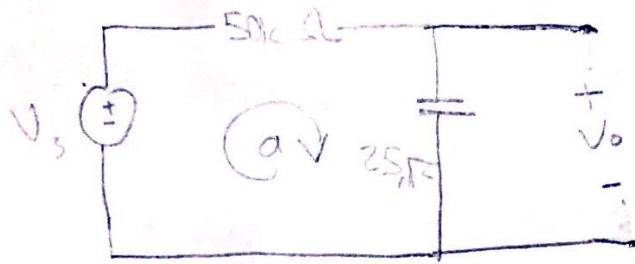

$$V_s(t) = \begin{cases} 0 & -1 < 0 \text{ ms} \\ 100 & 0 \leq t \leq 4 \text{ ms} \\ -100 & 4 \text{ ms} \leq t \leq 8 \text{ ms} \\ 0 & t \geq 8 \text{ ms} \end{cases}$$

KVL a: $-V_s + R_c \frac{dv}{dt} + V_o = 0$

$$RC \frac{dv}{dt} + V_o = V_s$$

$$RC(Dv) + V_o = V_s$$

$$V_o(DRC + 1) = V_s$$

$$V_o(t) = CF + Pe$$

$$V_s = 0$$

$$V_o(DRC + 1) = 0$$

$$D = -\frac{1}{RC}$$

$$CF = -k_c$$

$$PI = V_s \cdot k e^{-t/RC} \quad \text{for}$$

$$V_o(t) = k e^{-t/RC} + V_s$$

$$@ \quad t=0, \quad V_o = 0$$

$$0 = k e^0 + V_s$$

$$V_s = -k \rightarrow k = -V_s$$

$$V_o(t) = (-V_s) e^{-t/RC} + V_s$$

$$V_o(t) = V_s - V_s e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau = RC = 50 \times 10^3 (25 \times 10^{-9}) = .00125 = \frac{1}{800} \text{ s}$$

$$V_s = 100$$

$$\underline{V_o(t) = 100 - 100 e^{-800t}}$$

$$V_o(4\text{ms}) = 100 (1 - e^{-800(4 \times 10^{-3})}) \quad (4\text{ms} \leq t \leq 8\text{ms})$$

$$= 95.92\text{V}$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(4\text{ms}) - V_o(\infty)) e^{-800(t - 4 \times 10^{-3})}$$

$$V_o(\infty) = -100\text{V}$$

$$V_o(t) = -100 + (95.92 + 100) e^{-800(t - 4 \times 10^{-3})}$$

$$\underline{V_o(t) = -100 + 195.92 e^{-800t + 302}}$$

$$t \geq 8 \text{ ms}$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + (V_o(8 \text{ ms}) - V_o(\infty))e$$

$$V_o(8 \text{ ms}) = -100 + 195.92 e^{-100(8 \times 10^{-3}) + 3.02} \\ = -92.14 \text{ V}$$

$$V_o(\infty) = 0 \quad t = \infty, \text{ capacitor is open}$$

$$V_o(t) = 0 + 92.14 \left(e^{-\frac{-\infty - 8 \text{ ms}}{RC}} \right) \\ = -92.14 \text{ V} @ t \geq 80 \text{ ms}$$

$$\begin{cases} 0 \text{ V} & t \leq 0 \text{ ms} \\ 100 - 100e^{-200t} & 0 \text{ ms} \leq t \leq 4 \text{ ms} \\ -100 + 195.92 e^{-100t + 3.02} & 4 \leq t \leq 8 \text{ ms} \\ -92.14 & t \geq 8 \text{ ms} \end{cases}$$