
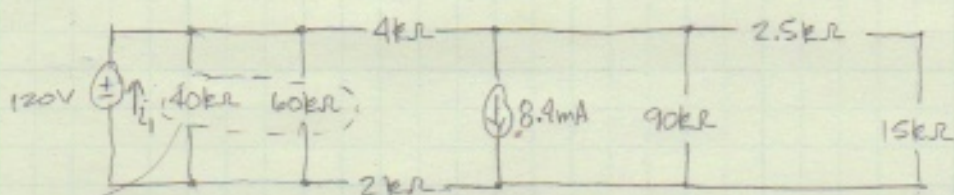


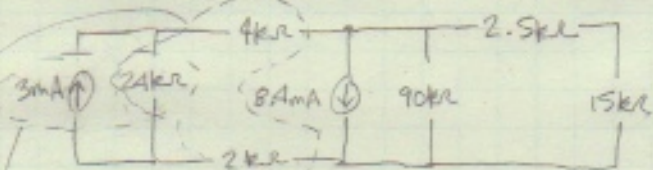(i) USE SEVERAL SOURCE TRANSFORMATIONS TO FIND VALUE OF CURRENT FLOWING IN  $15k\Omega$ .




$$i_1 = \frac{120}{40 \times 10^3} = 0.003A = 3mA$$

$$R_1 = \frac{4 \times (60)}{40 + 60} = 24k\Omega$$



$$V_1 = 3mA(24k\Omega)$$


$$V_1 = 72V$$

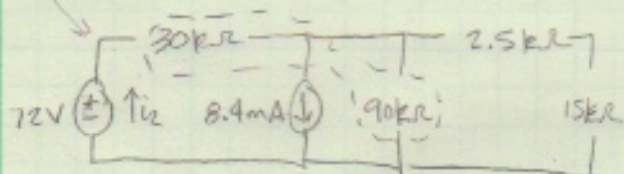

$$i_2 = \frac{72}{30 \times 10^3} = 2.4mA$$


PARALLEL
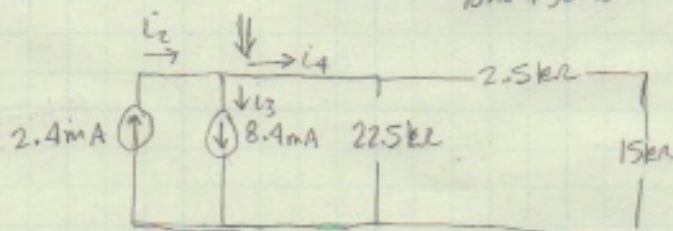
$$R_2 = \frac{(90 \times 10^3)(30 \times 10^3)}{90 \times 10^3 + 30 \times 10^3} = 22.5k\Omega$$




$$i_2 = i_3 - i_4 \Rightarrow i_4 = i_3 - i_2 \Rightarrow i_4 = 8.4 - 2.4$$

$$\Rightarrow i_4 = 6mA$$

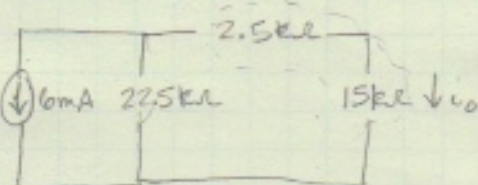

$$V_2 = (6mA)(22.5k\Omega)$$


$$V_2 = 135V$$

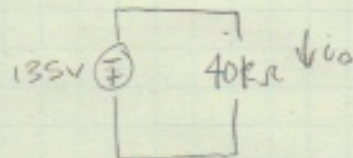

$$i_o = \frac{135}{40 \times 10^3}$$

$$i_o = -3.375mA$$



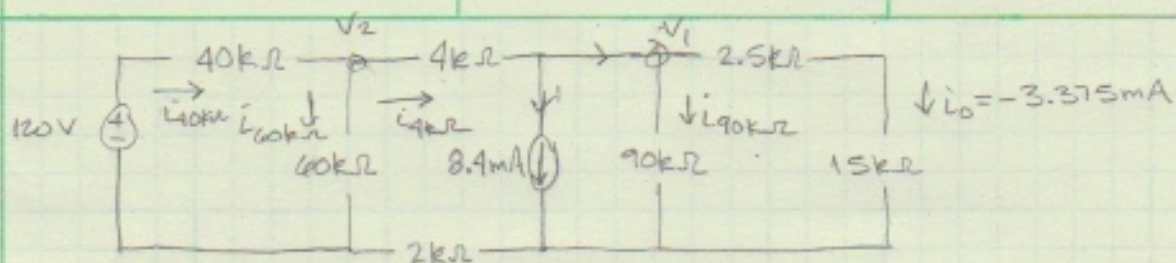

(ii) VOLTAGE DROP ACROSS  $90k\Omega$

$$V_1 = (-3.375 \times 10^{-3})(2.5 \times 10^3 + 15 \times 10^3)$$

$$V_1 = -59 \text{ V}$$

$$V = IR$$

$$i_{90k\Omega} = \frac{V_1}{90 \times 10^3}$$

$$= \frac{-59}{90 \times 10^3}$$

$$= -6.55 \times 10^{-4} = 0.000655$$

$$i_{90k\Omega} = -0.655 \text{ mA}$$

CURRENT FLOWING THROUGH  $4k\Omega$

$$i_{4k\Omega} = 8.4 \times 10^{-3} - 0.655 \times 10^{-3} - 3.375 \times 10^{-3}$$

$$i_{4k\Omega} = 4.37 \times 10^{-3} \text{ A}$$

VOLTAGE DROP ACROSS  $40k\Omega$

$$V_2 = i_{4k\Omega} (4 \times 10^3 + 2 \times 10^3) + V_1$$

$$= 4.37 \times 10^{-3} (6 \times 10^3) - 59$$

$$V_2 = -32.8 \text{ V}$$

$$i_{40k\Omega} = \frac{-32.8}{40 \times 10^3}$$


$$i_{40k\Omega} = -0.82 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$i_{40k\Omega} = i_{40k\Omega} + i_{4k\Omega} \Rightarrow i_{40k\Omega} = -0.82 \times 10^{-3} + 4.37 \times 10^{-3}$$

$$i_{40k\Omega} = 3.55 \times 10^{-3} \text{ A}$$


← CURRENT FLOWING IN LH PART OF CIRCUIT



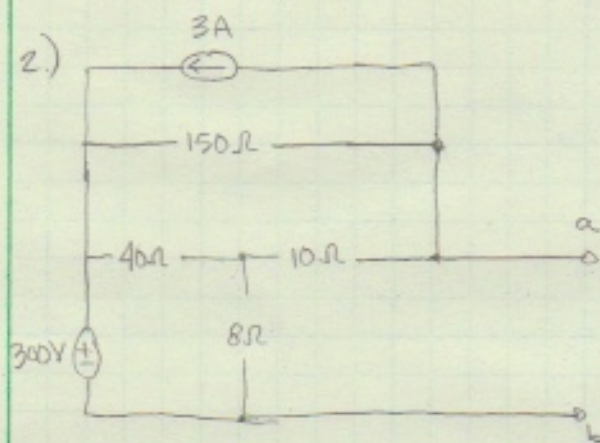

$$V = (3)(150)$$

$$V = 450V$$

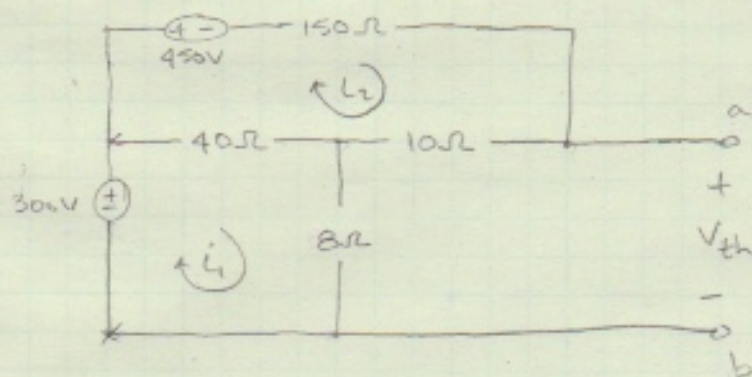

mesh current  $i_1$

$$-300 + 40(i_1 - i_2) + 8i_1 = 0$$

$$40i_1 - 40i_2 + 8i_1 = 300$$

$$\textcircled{1} 48i_1 - 40i_2 = 300$$

mesh current  $i_2$ :

$$450 + 150i_2 + 10i_2 + 40(i_2 - i_1) = 0$$

$$160i_2 + 40i_2 - 40i_1 = -450$$

$$\textcircled{2} -40i_1 + 200i_2 = -450$$

$$i_1 = 5.25A$$


$$i_2 = -1.2A$$

$$v_{th} = 10i_2 + 8i_1$$

$$= 10(-1.2) + 8(5.25)$$

$$= -12 + 42$$

$$v_{th} = 30V$$

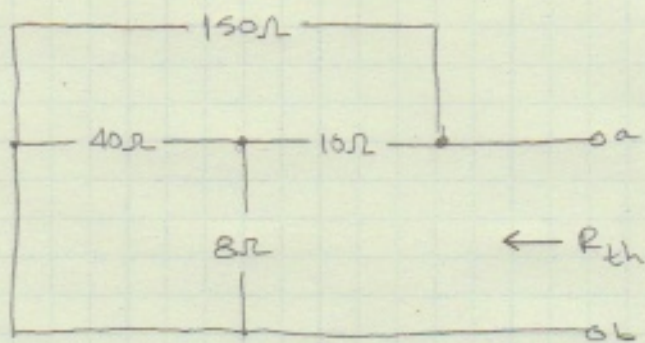


$$R_{th} = \frac{40 \times 8}{40 + 8} + 10$$

$$= \frac{20}{3} + 10$$


$$R_{th} = \frac{\frac{50}{3}(150)}{\frac{50}{3} + 150}$$

$$R_{th} = 15\Omega$$

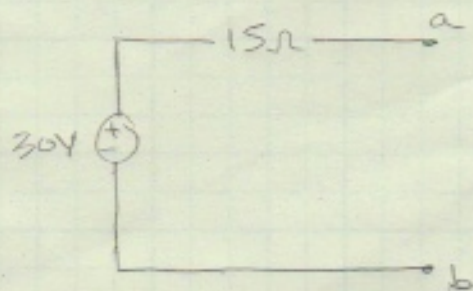



3)

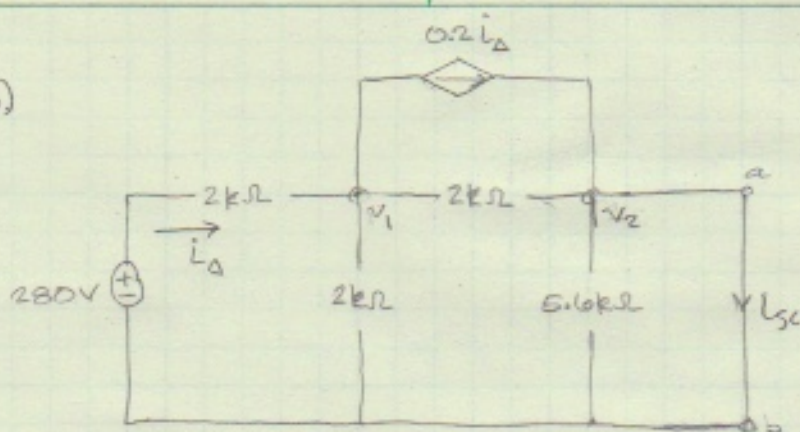

$$i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2 \times 10^3}$$

$$v_2 = 0$$

KVL @  $v_1$ :

$$\frac{v_1 - 280}{2 \times 10^3} + \frac{v_1}{2 \times 10^3} + \frac{v_1 - v_2}{2 \times 10^3} + 0.2i_{\Delta} = 0$$

$$v_1 \left( \frac{1}{2 \times 10^3} + \frac{1}{2 \times 10^3} + \frac{1}{2 \times 10^3} \right) - \frac{280}{2 \times 10^3} - \frac{v_2}{2 \times 10^3} = -0.2i_{\Delta}$$

$$2 \times 10^3 \left( \frac{3v_1}{2 \times 10^3} - \frac{280}{2 \times 10^3} - \frac{v_2}{2 \times 10^3} \right) = (-0.2i_{\Delta}) 2 \times 10^3$$

$$3v_1 - 280 - v_2 = -400i_{\Delta}$$

$$\left[ i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2 \times 10^3}, v_2 = 0 \right]$$

$$3v_1 - 280 = -400 \left( \frac{280 - v_1}{2 \times 10^3} \right) \rightarrow \frac{-400(280)}{2000} + \frac{400v_1}{2000}$$

$$3v_1 - 280 = -56 + \frac{v_1}{5}$$

$$-\frac{v_1}{5} + 280 = 224 - \frac{v_1}{5}$$

$$5(3v_1) - \frac{1}{5}v_1 = 224$$

$$\frac{5}{4} \left( \frac{14}{5} v_1 \right) = (224) \frac{5}{14}$$

$$v_1 = 80V$$

$$i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2000}$$

$$[v_1 = 80]$$

$$i_{\Delta} = \frac{280 - 80}{2000}$$

$$i_{\Delta} = 0.1A$$

KVL @  $v_2$ :


$$i_{sc} = 0.2i_{\Delta} + \frac{v_1 - v_2}{2000} + \frac{v_2}{5600}$$

$$\left[ \begin{array}{l} i_{\Delta} = 0.1 \\ v_1 = 80 \\ v_2 = 0 \end{array} \right]$$

$$i_{sc} = 0.2(0.1) + \frac{80 - 0}{2000} + \frac{0}{5600}$$

$$\star i_{sc} = 0.06A$$



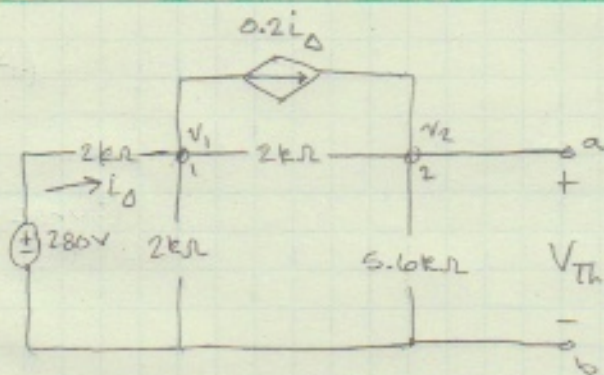

$$i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2000}$$

KCL @ 1:

$$\frac{v_1 - 280}{2000} + \frac{v_1}{2000} + \frac{v_1 - v_2}{2000} + 0.2i_{\Delta} = 0$$

$$\left(\frac{1}{2000} + \frac{1}{2000} + \frac{1}{2000}\right)v_1 - \frac{280}{2000} - \frac{v_2}{2000} = -0.2i_{\Delta}$$

$$2000 \left( \frac{3v_1}{2000} - \frac{280}{2000} - \frac{v_2}{2000} \right) = (-0.2i_{\Delta})2000$$

$$3v_1 - 280 - v_2 = -400i_{\Delta}$$

$$\left[ i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2000} \right]$$

$$3v_1 - 280 - v_2 = -400 \left( \frac{280 - v_1}{2000} \right)$$

$$3v_1 - 280 - v_2 = \frac{-400(280)}{2000} + \frac{400(v_1)}{2000}$$

$$3v_1 - 280 - v_2 = -56 + \frac{v_1}{5}$$

$$-\frac{v_1}{5} + 280 + v_2 \quad + \frac{v_1}{5}$$

$$\frac{3v_1}{5} + \frac{v_1}{5} = 224 + v_2$$

$$\frac{5}{4} \left( \frac{14v_1}{5} \right) = (224 + v_2) \frac{5}{14}$$

$$= \frac{224}{1} \left( \frac{5}{14} \right) + \frac{5v_2}{14}$$

$$14v_1 = 80 + \frac{5v_2}{14}$$

KCL @ 2:

$$\frac{v_2 - v_1}{2000} + \frac{v_2}{5600} - 0.2i_{\Delta} = 0$$

$$\left[ \frac{v_2}{2000} - \frac{v_1}{2000} + \frac{v_2}{5600} \right] = [0.2i_{\Delta}]$$

$$v_2 \left( \frac{1}{2000} + \frac{1}{5600} \right) - \frac{v_1}{2000} = 0.2i_{\Delta}$$

$$\left( \frac{14+5}{28,000} \right) v_2 - \frac{v_1}{2000} = 0.2i_{\Delta}$$

$$28,000 \left[ \frac{19v_2}{28,000} - \frac{14v_1}{28,000} \right] = [0.2i_{\Delta}]28,000$$

$$19v_2 - 14v_1 = 5600i_{\Delta}$$

$$\left[ i_{\Delta} = \frac{280 - v_1}{2000} \right]$$

$$19v_2 - 14v_1 = 5600 \left( \frac{280 - v_1}{2000} \right)$$

$$19v_2 - 14v_1 = 784 - 2.8v_1 + 2.8v_1$$

$$19v_2 - 11.2v_1 = 784 \quad \left[ v_1 = 89 + \frac{5v_2}{14} \right]$$

$$19v_2 - 11.2 \left( 89 + \frac{5v_2}{14} \right) = 784$$

$$19v_2 - 896 - 4v_2 = 784$$

$$15v_2 = 1680$$

$$v_2 = 112V \quad V_{Th} = 112V$$




NORTON'S RESISTANCE

$$R_N = \frac{V_{Th}}{I_{Sc}}$$


$$\left[ \begin{array}{l} V_{Th} = 112V \\ I_{Sc} = 0.06A \end{array} \right]$$

$$R_N = \frac{112}{0.06}$$

$$R_N = 1866.7 \Omega$$

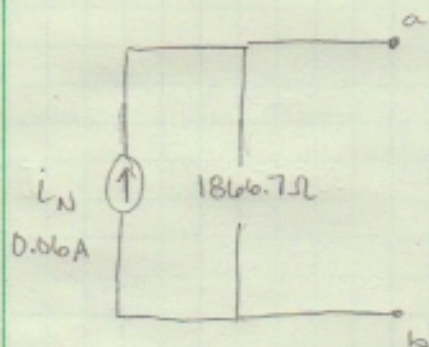



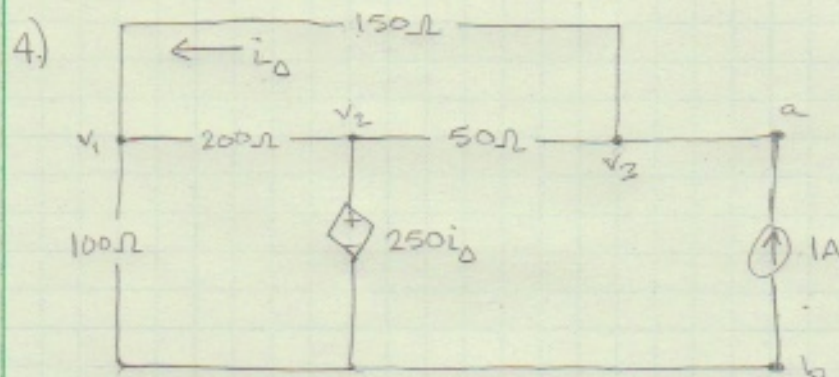

$$R_{Th} = \frac{V_3}{1A} = \frac{150V}{1A}$$

$$R_{Th} = 150\Omega$$

$$i_0 = \frac{v_3 - v_1}{150}$$

$$v_2 = 250i_0$$

$$v_2 = 250 \left( \frac{v_3 - v_1}{150} \right)$$

$$v_2 = \frac{5}{3}(v_3 - v_1)$$

KCL @  $v_1$

$$600 \left[ \frac{v_1}{100} + \frac{v_1 - v_2}{200} + \frac{v_1 - v_3}{150} \right] = [0] 600$$

$$6v_1 + 3(v_1 - v_2) + 4(v_1 - v_3) = 0$$

$$6v_1 + 3v_1 - 3v_2 + 4v_1 - 4v_3 = 0$$

$$13v_1 - 3v_2 - 4v_3 = 0$$

$$\left[ v_2 = \frac{5}{3}(v_3 - v_1) \right]$$

$$13v_1 - 3\left(\frac{5}{3}(v_3 - v_1)\right) - 4v_3 = 0$$

$$13v_1 - 5v_3 + 5v_1 - 4v_3 = 0$$

$$18v_1 - 9v_3 = 0$$

$$+9v_3 \quad +9v_3$$

$$\frac{18v_1}{18} = \frac{9v_3}{18}$$

$$v_1 = \frac{v_3}{2}$$

KCL @  $v_3$

$$\frac{v_3 - v_2}{50} + \frac{v_3 - v_1}{150} - 1 = 0$$

$$150 \left[ \frac{v_3 - v_2}{50} + \frac{v_3 - v_1}{150} \right] = [+] 150$$

$$3(v_3 - v_2) + v_3 - v_1 = 150$$

$$3v_3 - 3v_2 + v_3 - v_1 = 150$$

$$-v_1 - 3v_2 + 4v_3 = 150$$

$$\left[ v_2 = \frac{5}{3}(v_3 - v_1) \right]$$

$$-v_1 - 3\left[\frac{5}{3}(v_3 - v_1)\right] + 4v_3 = 150$$

$$-v_1 - 5v_3 + 5v_1 + 4v_3 = 150$$


$$4v_1 - v_3 = 150$$

$$\left[ v_1 = \frac{v_3}{4} \right]$$

$$4\left(\frac{v_3}{4}\right) - v_3 = 150$$



$$2v_3 - v_3 = 150$$

$$v_3 = 150V$$

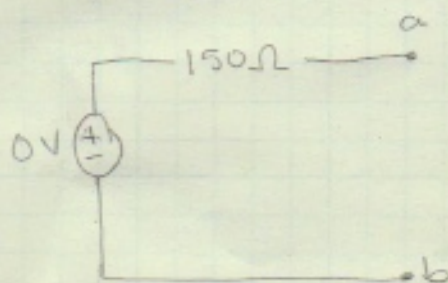

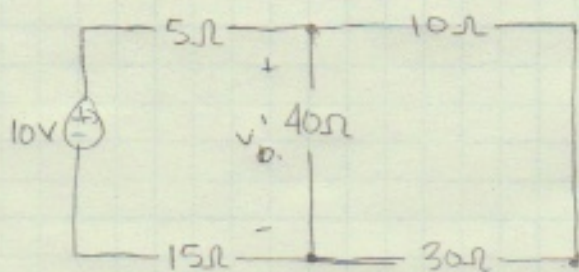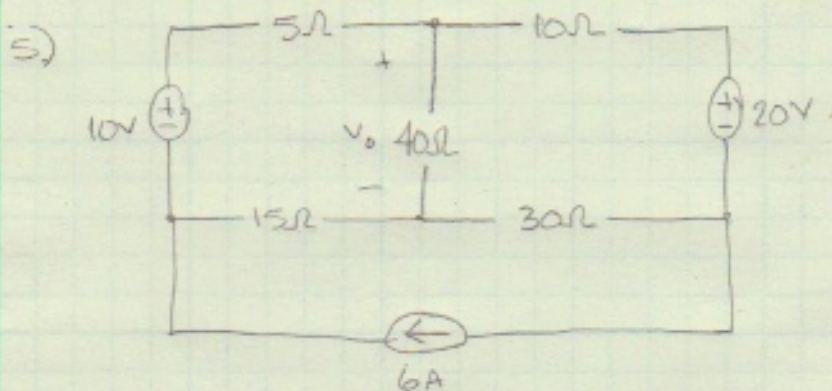Thevenin's voltage is zero because there is no independent voltage source






$$R = (10 + 30) \parallel 40$$

$$= \frac{40(40)}{40 + 40}$$


$$R = 20\Omega$$

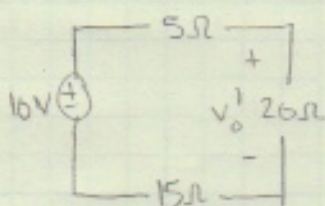

VOLTAGE DIVISION

$$V_o' = \frac{20}{20 + 15 + 5} (10)$$


$$V_o' = 5V$$

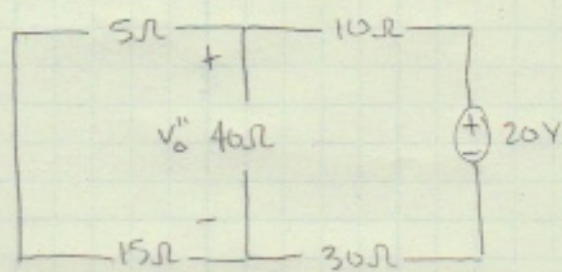

$$R = (5 + 15) \parallel 40$$

$$= \frac{20(40)}{20 + 40}$$

$$R = \frac{40}{3}\Omega$$

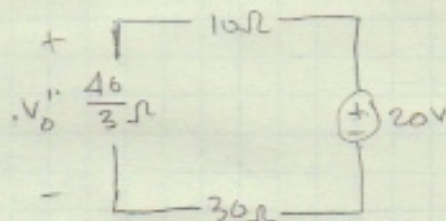


$$V_o'' = \frac{\frac{40}{3}}{\frac{40}{3} + 10 + 30} (20) = \frac{\frac{40}{3} + \frac{30}{3} + \frac{90}{3}}{\frac{40}{3} + 10 + 30} (20) = \frac{160}{3}$$

$$= \frac{\frac{40}{3}}{\frac{160}{3}} (20) = \frac{20}{4}$$

$$V_o'' = 5V$$



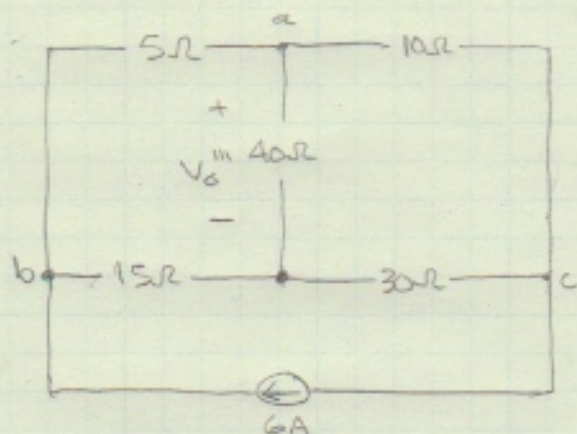

KCL @ a:

$$40 \left[ \frac{V_o'''}{40} + \frac{V_o''' - V_c}{10} + \frac{V_o''' - V_b}{5} \right] = [0] 40$$

$$V_o''' + 4V_o''' - 4V_c + 8V_o''' - 8V_b = 0$$

$$\textcircled{1} \quad 13V_o''' - 8V_b - 4V_c = 0$$

KCL @ b:

$$\frac{V_b - V_o'''}{5} + \frac{V_b}{15} - 6 = 0$$

$$15 \left[ \frac{V_b - V_o'''}{5} + \frac{V_b}{15} \right] = (6) 15$$

$$3V_b - 3V_o''' + V_b = 90$$

$$-3V_o''' + 4V_b = 90$$

$$\frac{4V_b}{4} = \frac{90 + 3V_o'''}{4}$$

$$\textcircled{2} \quad V_b = \frac{90 + 3V_o'''}{4}$$

KCL @ c:

$$\frac{V_c - V_o'''}{10} + \frac{V_c}{30} + 6 = 0$$

$$30 \left[ \frac{V_c - V_o'''}{10} + \frac{V_c}{30} \right] = [-6] 30$$

$$3V_c - 3V_o''' + V_c = -180$$

$$-3V_o''' + 4V_c = -180$$

$$\frac{4V_c}{4} = \frac{3V_o''' - 180}{4}$$

$$\star V_c = \frac{3V_o''' - 180}{4} \quad \textcircled{3}$$

Plug  $\textcircled{2}$  &  $\textcircled{3}$  into  $\textcircled{1}$ :

$$13V_o''' - 8 \left( \frac{90 + 3V_o'''}{4} \right) - 4 \left( \frac{3V_o''' - 180}{4} \right) = 0$$

$$13V_o''' - 180 - 6V_o''' - 3V_o''' + 180 = 0$$

$$4V_o''' = 0$$

$$V_o''' = 0V$$

PRINCIPLE OF SUPERPOSITION:

$$V_o = V_o' + V_o'' + V_o'''$$

$$= 5 + 5 + 0$$

$$\underline{V_o = 10V}$$