
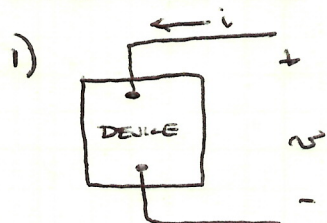


HOMEWORK #2

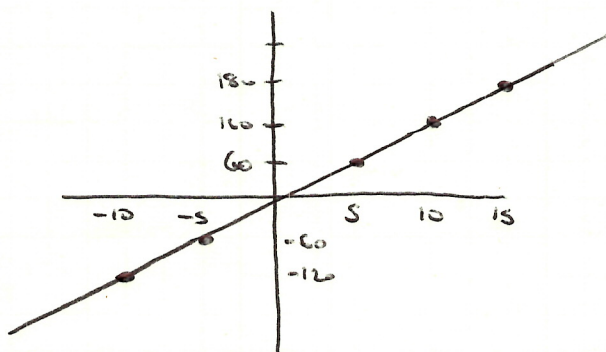

i (mA)	v (V)
-10	-120
-5	-60
5	60
10	120
15	180




$$v = iR$$

$$R = \frac{v}{i}$$

$$= \frac{60}{0.005}$$

$$R = 12 \text{ k}\Omega$$

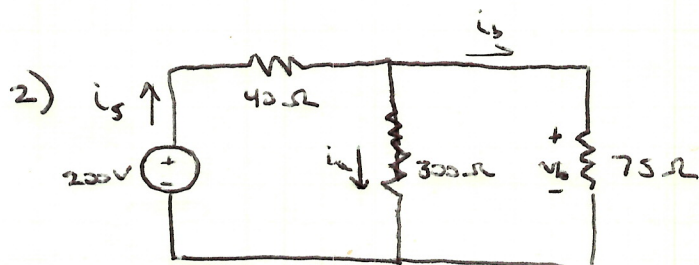

a) KVL: $v_a = v_b$

OHMS LAW: $v_a = 300 i_a$
 $v_b = 75 i_b$

$$i_b = 4 i_a$$

KCL: $i_s = i_a + i_b = 5 i_a$

KVL: $200 - 40 i_s = 300 i_a = 0$

$$200 - 40(5 i_a) - 300 i_a = 0$$

$$500 i_a = 200 \Rightarrow$$

$$i_a = \frac{200}{500} = 0.4 \text{ A}$$

b) $i_b = 4 i_a = 4(0.4 \text{ A}) = 1.6 \text{ A}$

c) $v_a = (300 \Omega) i_a = (300 \Omega)(0.4 \text{ A}) = 120 \text{ V}$

d) $P_a = (300)(0.4)^2 = 48 \text{ W}$

$$P_b = (75)(1.6)^2 = 192 \text{ W}$$


$$P_{40} = (40)[5(0.4)]^2 = 160 \text{ W}$$

e) $P_s = (200)(2)^2$

$$= 400 \text{ W}$$

CHECK

=

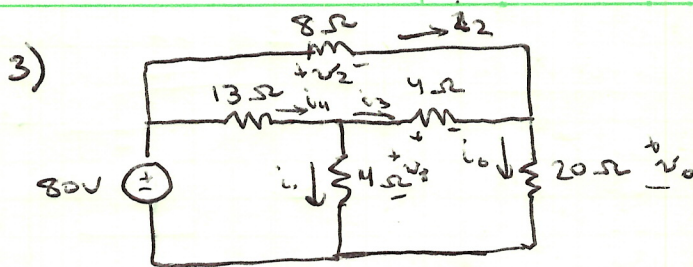

a) Given $i_2 = 2A$

$$v_4 = (2A)(20\Omega) = 40V$$

$$v_2 = 80V - 40V = 40V$$

$$i_2 = \frac{40V}{8\Omega} = 5A$$

$$i_2 = i_3 + i_4$$

$$i_3 + i_2 = i_4 \Rightarrow i_3 = 2A - 5A = -3A$$

$$v_3 = (-3A)(4\Omega) = -12V$$

$$KVL: v_1 + v_3 - v_4 = 0$$

$$v_1 = (-12V) + (40V) = 28V$$

$$i_1 = \frac{28V}{4\Omega} = 7A$$

b) Need $i_4 = i_1 + i_3 = (7A) + (-3A) = 4A$

$$P = i^2 R$$

$$P_0 = (2A)^2 20\Omega = 80W$$

$$P_1 = (7A)^2 4\Omega = 196W$$

$$P_2 = (5A)^2 8\Omega = 200W$$


$$P_3 = (-3A)^2 4\Omega = 36W$$

$$P_4 = (4A)^2 13\Omega = 208W$$

$$c) \Sigma P = 720W$$

$$i_{source} = i_2 + i_4 = 9A$$
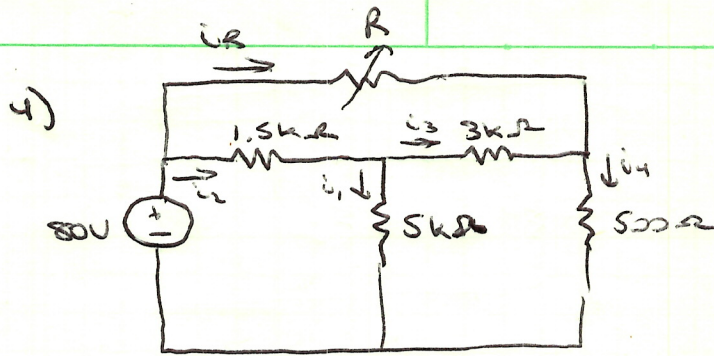
$$\Sigma P_{source} = VI = (80V)(9A) = 720W$$



Given: $i_1 = 10\text{mA}$, Find R

$$V_1 = (10\text{mA})(5\text{k}\Omega) = 50\text{V}$$

$$\text{KVL: } 80\text{V} - V_2 - 50\text{V} = 0 \Rightarrow V_2 = 30\text{V}$$

$$i_2 = \frac{30\text{V}}{1.5\text{k}\Omega} = 20\text{mA}$$

$$\text{KCL: } i_2 = i_3 + 0.01\text{A}$$

$$i_3 = 10\text{mA}$$

$$V_3 = (10\text{mA})(3\text{k}\Omega) = 30\text{V}$$

$$\text{KVL: } V_1 - V_3 - V_4 = 0 \Rightarrow V_4 = 20\text{V}$$

$$i_4 = \frac{20\text{V}}{500\Omega} = 40\text{mA}$$


$$\text{KCL: } i_3 + i_R = i_4$$

$$i_R = 30\text{mA}$$

$$\text{KVL: } 80\text{V} - V_R - V_4 = 0$$

$$V_R = 60\text{V}$$
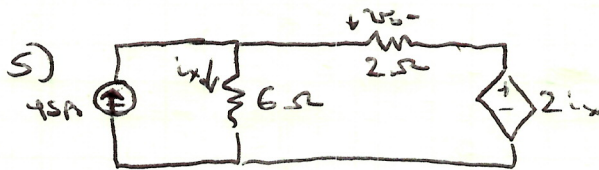
$$R = \frac{60\text{V}}{30\text{mA}} = 2\text{k}\Omega$$



$$\text{KVL: } V_x - V_o - 2i_x = 0 \Rightarrow V_o = 4i_x$$

$$\text{and } V_o = 6i_x$$

$$i_x = \frac{V_o}{2}$$

$$\text{KCL: } 45\text{A} = i_x + i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{V_o}{4} + \frac{V_o}{2} = \frac{3}{4}V_o \Rightarrow V_o = \frac{45\text{A}}{(\frac{3}{4})} = 60\text{V}$$

$$\text{And } V_o(6\Omega) = 6 \frac{V_o}{4} = 90\text{V}$$

$$\text{So: } P_{45\text{A}} = (45\text{A})(V_o) = 4050\text{W}$$

$$P_{2\Omega} = (2i_x)(-i_x) = 2 \frac{V_o}{4} \left(-\frac{V_o}{2}\right) = -900\text{W}$$

The only independent voltage source is 45V , so the total power supplied is (4050W)