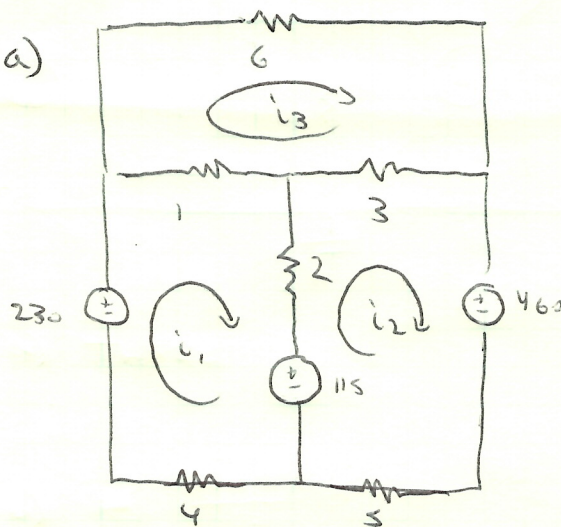


ENGR 2910 CIRCUIT ANALYSIS I

HOMEWORK 5 SOLUTIONS

1)

a)



MESH EQUATIONS

$$\textcircled{1} \quad 230 - (i_1 - i_3) - 2(i_1 - i_2) - 115 - 4i_1 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad 115 - 2(i_2 - i_1) - 3(i_2 - i_3) - 460 - 5i_2 = 0$$

$$\textcircled{3} \quad -6i_3 - 3(i_3 - i_2) - (i_3 - i_1) = 0$$

\Downarrow

$$-(1+2+4)i_1 + 2i_2 + i_3 = -115$$

$$2i_1 - (2+3+5)i_2 + 3i_3 = 345$$

$$i_1 + 3i_2 - (6+3+1)i_3 = 0$$

$$i_1 = 4.4 \text{ A}$$

$$i_2 = -36.8 \text{ A}$$

$$i_3 = -10.6 \text{ A}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -7 & 2 & 1 & -115 \\ 2 & -10 & 3 & 345 \\ 1 & 3 & -10 & 0 \end{array} \right]$$

TOTAL POWER DEVELOPED (OR DELIVERED/SUPPLIED)

$$P_{\text{tot}} = P_{230} + P_{115} + P_{460}$$

$$= (4.4)(230) + (-36.8 - 4.4)(115) + (36.8)(460)$$

$$= 1012 - 4738 + 16928$$

ABSORBED, NOT DELIVERED

$$P_{\text{tot}} = 17940 \text{ W}$$

b) $P_{\text{absorbed or dissipated}}$

$$P_1 = (1)(4.4 + 10.6)^2 = 225$$

$$P_4 = (4)(4.4)^2 = 77.4$$

$$P_6 = (6)(10.6)^2 = 674.16$$

$$P_2 = (2)(4.4 + 36.8)^2 = 3394.88$$


$$P_3 = (3)(-10.6 + 36.8)^2 = 2059.32$$

$$P_5 = (5)(36.8)^2 = 6771.2$$

$$\sum P_{\text{abs}} = 17940 \text{ W}$$

MATCHES

2)

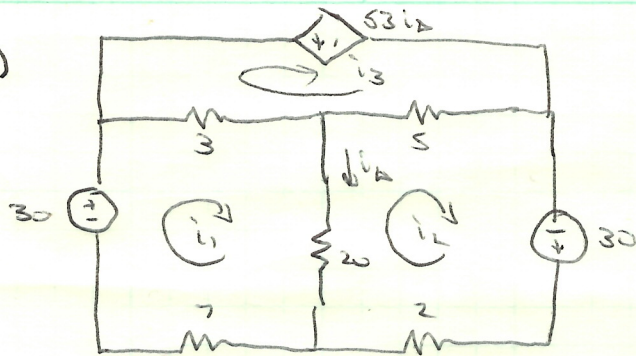

$$(1) 30 - 3(i_1 - i_3) - 20(i_1 - i_2) - 7i_1 = 0$$

$$(2) +20(i_2 - i_1) - 5(i_2 - i_3) + 30 - 2i_2 = 0$$

$$(3) -53i_\Delta + 5(i_3 - i_2) - 3(i_3 - i_1) = 0$$

$$\text{CONSTRAINT } i_\Delta = i_1 - i_2$$

$$\begin{bmatrix} -30 & +20 & +3 & 0 \\ +20 & -27 & +5 & 0 \\ 3 & 5 & -8 & -53 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -30 \\ -30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 52 \text{ A}$$

$$i_2 = 60 \text{ A}$$

$$i_3 = 110 \text{ A}$$

$$i_\Delta = -8 \text{ A}$$


$$\text{LEFT: } 30(52) = 1560 \text{ W}$$

$$\text{RIGHT: } 30(60) = 1800 \text{ W}$$

$$\text{DEPENDENT SOURCE} = (53)(8)(110) = 46640$$

$$\text{TOTAL} = 50 \text{ kW}$$

3)

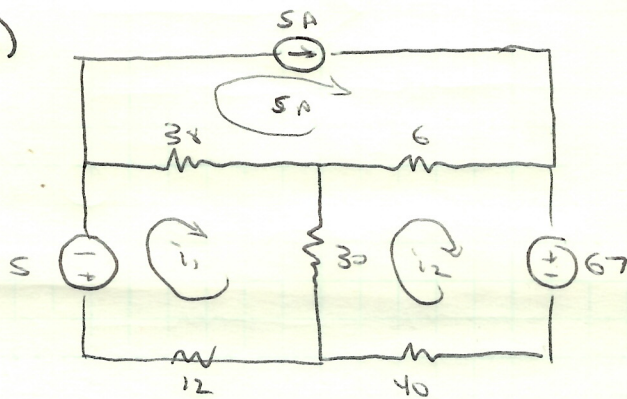

$$(1) -S - 38(i_1 - 5) - 30(i_1 - i_2) - 12i_1 = 0$$

$$(2) -30(i_2 - i_1) - 6(i_2 - 5) + 67 - 40i_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -80 & +30 & -185 \\ 30 & -76 & 37 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 2.5A$$

$$i_2 = 0.5A$$

a)

$$V_{SA} = 38(2.5 - 5) + 6(0.5 - 5) = -112V$$

$$P_{SA} = -5V_{SA} = 610W$$

b)

$$P_S = S(-2.5) = -12.5W$$

$$P_{67} = 67(-0.5) = -33.5W$$

P_S and P_{67} absorb power

$$\text{so } P_{delivered} = 610W$$

$$c) P_{38} = 38(2.5)^2 = 237.5$$

$$P_6 = 6(4.5)^2 = 121.5$$

$$P_{30} = 30(2)^2 = 120$$

$$P_{12} = 12(2.5)^2 = 75$$


$$P_{40} = 40(0.5)^2 = 10$$

$$\sum P_{resistor} = 564$$


$$\sum P_{abs} = 564 + 12.5 + 33.5 = 610W$$

MATCHES

4)

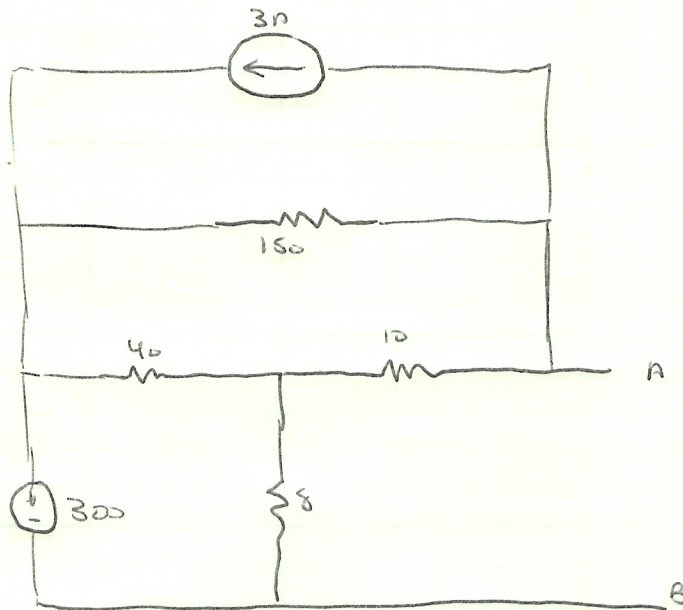

↓ source transformation

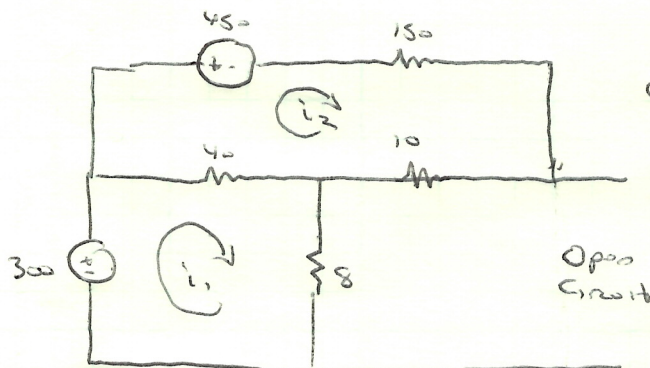

$$① \quad 300 - 40(i_1 - i_2) - 8i_1 = 0$$


$$② \quad -450 - 150i_2 - 10i_2 = 40(i_2 - i_1) = 0$$

↓

$$\begin{bmatrix} 48 & -40 & 300 \\ 40 & -200 & 450 \end{bmatrix}$$

↓
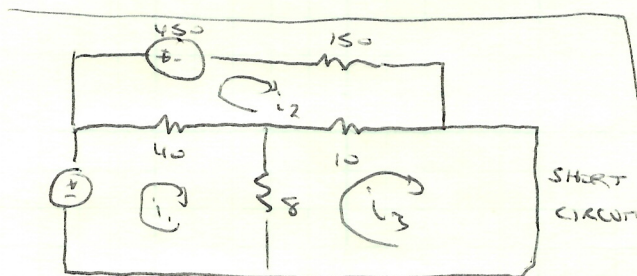
$$\begin{aligned} i_1 &= 5.25 \text{ A} \\ i_2 &= -1.2 \text{ A} \end{aligned} \Rightarrow V_{TH} = 8(5.25) + 10(-1.2) = 30 \text{ V}$$




$$① \quad 300 - 40(i_1 - i_2) - 8(i_1 - i_3) = 0$$

$$② \quad -450 - 150i_2 - 10(i_2 - i_3) - 40(i_2 - i_1) = 0$$

$$③ \quad -8(i_3 - i_1) - 10(i_3 - i_2) = 0$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 48 & -40 & -8 & 300 \\ 40 & -200 & +10 & 450 \\ 8 & 10 & -18 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow i_3 = 2 \text{ A}$$

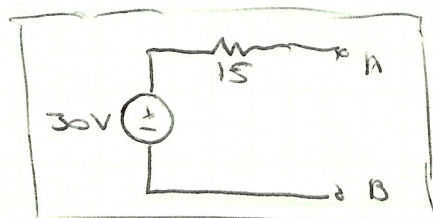

$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_{sc}} = \frac{V_{TH}}{i_3} = \frac{30}{2} = 15 \Omega$$

⑤

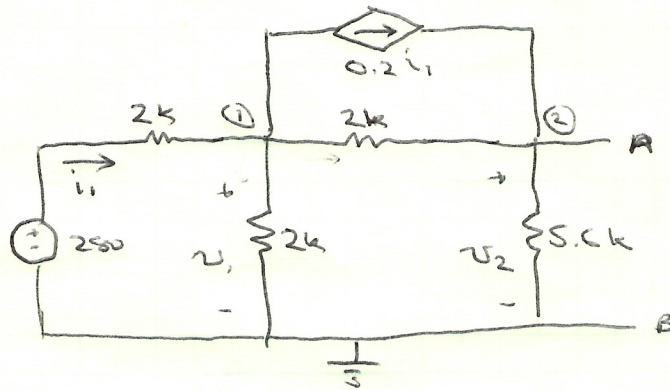

NODE VOLTAGE

$$\textcircled{1} \quad \frac{280 - V_1}{2000} - \frac{V_1}{2000} - \frac{V_1 - V_2}{2000} + 0.2 i_{\Delta} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_1 - V_2}{2000} - \frac{V_2}{5600} + 0.2 i_{\Delta} = 0$$

CONSTRAINT $i_{\Delta} = \frac{280 - V_1}{2000}$

$$\begin{bmatrix} -\frac{3}{2000} & \frac{1}{2000} & -0.2 \\ \frac{1}{2000} & -(\frac{1}{2000} + \frac{1}{5600}) & +0.2 \\ \frac{1}{2000} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{280}{2000} \\ 0 \\ \frac{280}{2000} \end{bmatrix} \Rightarrow$$


$$V_1 = 120$$

$$V_2 = 112$$

$$i_{\Delta} = 0.08 \text{ A}$$

$$\boxed{V_{TH} = V_2 = 112 \text{ V}}$$

SHORT CIRCUIT CURRENT

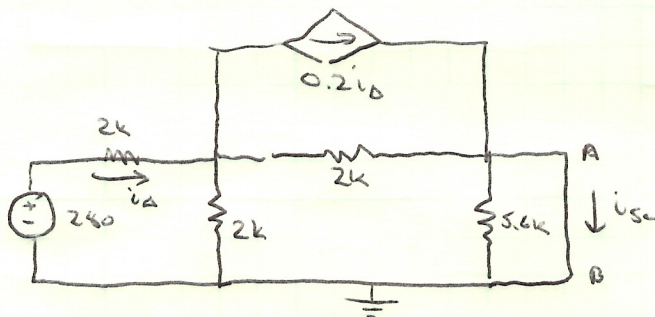

MESH-CURRENT

$$280 - 2000 i_{\Delta} + 2000 (i_{\Delta} - i_{sc}) = 0$$

$$-2000 (i_{sc} - 0.2 i_{\Delta}) - 2000 (i_{sc} - i_{\Delta}) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 4000 & -2000 \\ -2000 & 4000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\Delta} \\ i_{sc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 280 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{matrix} i_{\Delta} = 0.1 \text{ A} \\ i_{sc} = 0.06 \text{ A} \end{matrix} \right\} R_{TH} = \frac{V_{TH}}{i_{sc}} = 1866.67 \Omega$$

