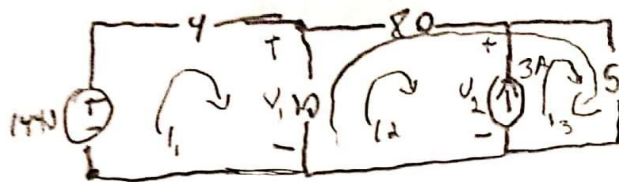


HW#8 ①



find, V_1 & V_2

$$I_2 - I_3 = 3A \quad (1)$$

mesh 1

$$-144 + 4I_1 + 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$14I_1 - 10I_2 = 144 \quad (2)$$

super mesh

$$10(I_2 - I_1) + 80I_2 + 5I_3 = 0$$

$$-10I_1 + 90I_2 + 5I_3 = 0 \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 14 & -10 & 0 & 144 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -10 & 90 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = 11$$


$$I_2 = 1$$

$$I_3 = 4$$

$$V_1 = 10(I_1 - I_2) = 10(11 - 1) = 100V$$

$$V_2 = 5I_3 = 5(4) = 20V$$

②

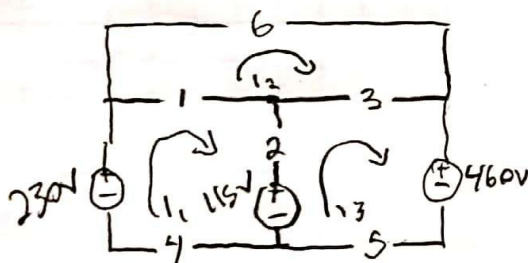

mesh 1

$$-230 + 1(I_1 - I_2) + 2(I_1 - I_3) + 115V + 4I_1 = 0$$

$$7I_1 - I_2 - 2I_3 = 115 \quad (1)$$

mesh 2

$$6I_2 + 3(I_2 - I_3) + 1(I_2 - I_1) = 0$$

$$-I_1 + 10I_2 - 3I_3 = 0 \quad (2)$$

mesh 3

$$-115 + 2(I_3 - I_1) + 3(I_3 - I_2) + 460 + 5I_3 = 0$$

$$-2I_1 - 3I_2 + 10I_3 = -345$$

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & -2 & 115 \\ -1 & 10 & -3 & 0 \\ -2 & -3 & 10 & -345 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = 4.4$$

$$I_2 = -10.6$$

$$I_3 = -36.8$$

$$P_{230} = -230(4.4) = -1012W$$

$$P_{115} = 115(4.4 - (-36.8)) = 4738W$$

$$P_{460} = 460(-36.8) = -16928W$$

$$P_6 + P_1 + P_3 + P_2 + P_4 + P_5 + P_{115}$$

$$= (-10.6)^2(2) + (-10.6 - 4.4)^2(1) + (-36.8 - (-10.6))^2(3) + (4.4 + 36.8)^2(2) + 4.4^2(4) + (36.8)^2(5) + 4738$$


$$= 674.16 + 225 + 2059.32 + 3394.88 + 77.44 + 6771.2 + 4738$$

$$= 17940$$

$$17940 - 17940 = 0 \quad \checkmark$$

HW#8 (3)

Chad Routhen

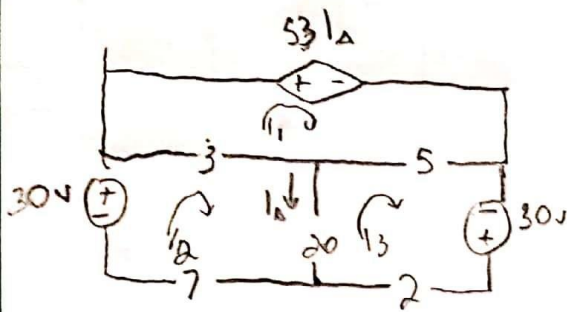

$$i_1 = i_2 - i_3$$

$$i_1 = 52 - 60 = -8A$$

$$V = 53(-8) = -424V$$

mesh 12

$$-30 + 3(i_2 - i_1) + 20(i_2 - i_3) + 7(i_1) = 0$$

$$-3i_1 + 30i_2 - 20i_3 = 30 \quad (1)$$

mesh 1A

$$53(i_1 - i_3) + 5(i_1 - i_2) + 3(i_1 - i_2) = 0$$

$$8i_1 + 50i_2 - 58i_3 = 0 \quad (2)$$

mesh 13

$$20(i_3 - i_2) + 5(i_3 - i_1) - 30 + 2(i_1) = 0$$

$$\Rightarrow 5i_1 - 20i_2 + 27i_3 = 30 \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 30 & -20 & 30 \\ 8 & 50 & -58 & 0 \\ 5 & -20 & 27 & 30 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 110A$$

$$i_2 = 52A$$


$$i_3 = 60A$$

$$P_{53A} = -424(110) = -46640W$$

$$P_{30} = 30(52) = 1560W$$

$$P_{30} = 30(60) = 1800W$$

(4)

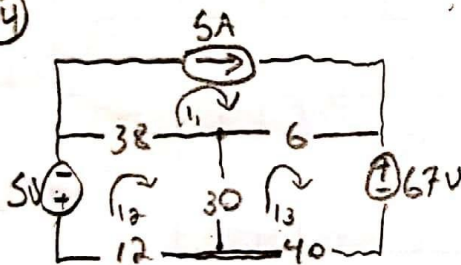

$$i_1 = 5$$

$$-V_{5A} + 6(i_1 - i_3) + 38(i_1 - i_2) = 0$$

$$V_{5A} = 6(5 - i_3) + 38(5 - i_2)$$

$$= 122V$$

$$P_{5A} = (122 \times 5) = 610W$$

$$P_{5V} = -2.5(5) = -12.5W$$

$$P_{67V} = -5(67) = -335W$$

add up

$$= 610$$

$$610W = 610W$$

mesh 12

$$5 + 38(i_2 - 5) + 30(i_2 - i_3) + 12i_2 = 0$$

$$80i_2 - 30i_3 = 185$$

$$i_2 = \frac{185 + 30i_3}{80}$$

$$i_2 = 2.5A$$

mesh 13

$$30(i_3 - i_2) + 6(i_3 - 5) + 67 + 40i_3 = 0$$

$$73i_3 - 30i_2 = -37$$

$$73i_3 - 30\left(\frac{185 + 30i_3}{80}\right) = -37$$

$$5180i_3 = 2590$$

$$i_3 = .5A$$

$$P_{38} = 38(2.5 - 5)^2 = 237.5$$

$$P_{12} = 12(2.5)^2 = 75W$$

$$P_6 = 6(.5 - 5)^2 = 121.5W$$


$$P_{40} = 40(.5)^2 = 10W$$

$$P_{30} = 30(2.5 - .5)^2 = 120W$$

HW#8(5)

Handwritten

.010

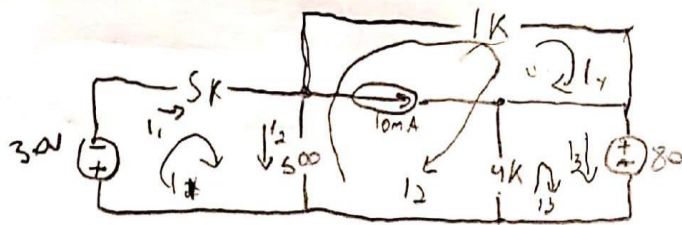

$$i_2 - i_4 = 10\text{mA}$$

nodal
1

$$30 + 5000i_1 + 500(i_1 - i_2) = 0$$

$$5500i_1 - 500i_2 = -30$$

super
mesh

$$500(i_2 - i_1) + 1000(i_2) + 4000(i_2 - i_3) + 1000i_4 = 0$$

$$-500i_1 + 5500i_2 - 4000i_3 + 1000i_4 = 0$$

nodal
3

$$4000(i_3 - i_2) + 80 = 0$$

$$-4000i_2 + 4000i_3 = -80$$

$$\begin{bmatrix} 5500 & -500 & 0 & 0 & -30 \\ -500 & 5500 & -4000 & 1000 & 0 \\ 0 & -4000 & 4000 & 0 & -80 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & .01 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = -.00814$$

$$i_2 = -.02967$$

$$i_3 = -.0496$$

$$i_4 = -.0396$$

$$i_1 = \boxed{-.00814\text{A}}$$

$$i_2 = -.00814 + .02967 = \boxed{.02153\text{A}}$$

$$i_3 = \boxed{-.0496\text{A}}$$

