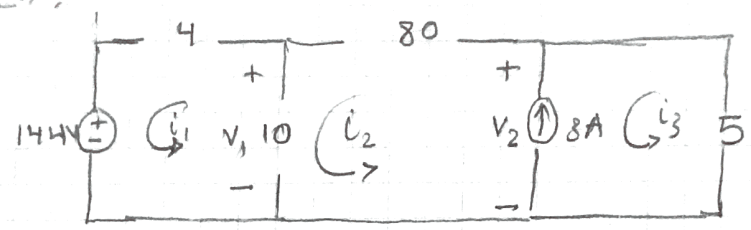


Problem #1:
Given:

Abdul Popal



$$-i_3 + i_2 = 3$$

$$\rightarrow i_2 - i_3 = 3 \quad \dots (1)$$

$$\text{KVL 1: } 14i_1 - 10i_2 + 0i_3 + 0V_2 = -144 \quad \dots (2)$$

$$\text{KVL 2: } -10i_1 + 90i_2 + 0i_3 - V_2 = 0 \quad \dots (3)$$


$$\text{KVL 3: } 0i_1 + 0i_2 + 5i_3 + V_2 = 0 \quad \dots (4)$$

$$i_1 = -11A, \quad i_2 = -1A, \quad i_3 = -4A, \quad V_2 = \underline{\underline{20V}}$$

$$V_1 = i_1(10\Omega) = \underline{\underline{-110V}}$$

Problem # 2:

Given:

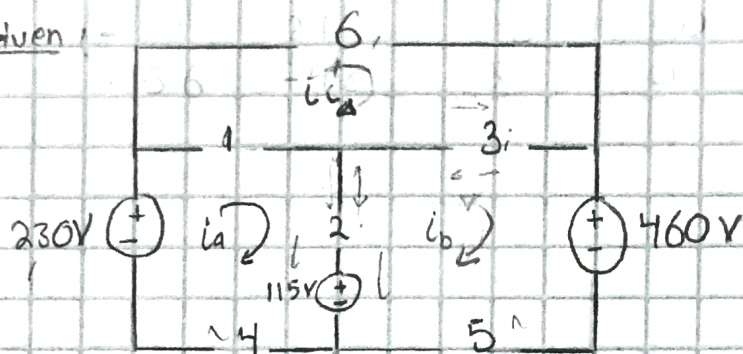

Find: P_{230V} , P_{115V} , P_{460V}

Solution:

$$\text{KVL (a): } 7i_a - 2i_b - i_c = 115 \quad \dots (1)$$

$$\text{KVL (b): } -2i_a + 10i_b - 3i_c = -345 \quad \dots (2)$$

$$\text{KVL (c): } -i_a - 3i_b + 10i_c = 0 \quad \dots (3)$$

Using Matrices:- $i_a = 4.4 \text{ A}$, $i_b = -36.8 \text{ A}$, $i_c = 10.6 \text{ A}$

$$P_{230V} = -(4.4 \text{ A})(230 \text{ V}) = -1012 \text{ W} \quad \checkmark$$


$$P_{115V} = (i_a + i_b)(115 \text{ V}) = (4.4 \text{ A})(115 \text{ V}) = 4738 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$P_{460V} = (-36.8 \text{ A})(460 \text{ V}) = -16928 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$P_{\text{delivered}} = \underline{\underline{17940 \text{ watts}}}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{diss}} &= (4.4 + 10.6)^2 + (4.4 + 36.8)^2(2) + (4.4)^2(4) \\ &\quad + (10.6)^2(6) + (-36.8 + 10.6)^2(3) + (-36.8)^2(5) \\ &\quad + 4738 = \underline{\underline{17940 \text{ watt}}} \end{aligned}$$

Crucial

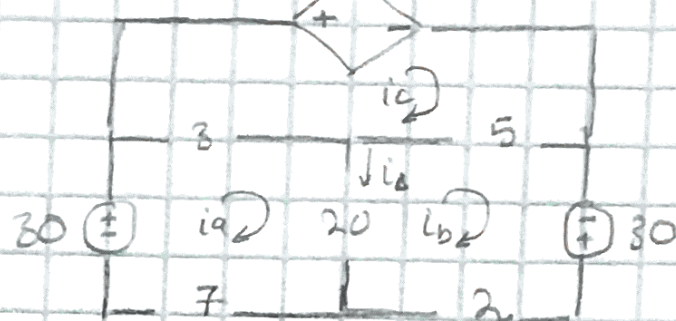

Find: $P_{(30V)_a}$, $P_{(30V)_b}$, $P_{53\Omega}$

Solution:

$$i_b - i_a + i_c = 0$$

$$i_c = i_a - i_b$$

$$i_a - i_b + 0i_c - i_c = 0 \quad \dots (1)$$

$$\text{KVL(a)}: 10i_a + 0i_b - 3i_c + 20i_a = 30 \quad \dots (2)$$

$$\text{KVL(b)}: 0i_a + 7i_b - 5i_c - 20i_a = 30 \quad \dots (3)$$

$$\text{KVL(c)}: -3i_a - 5i_b + 8i_c + 53i_a = 0 \quad \dots (4)$$

* Using Matrices $\Rightarrow i_a = 52A$, $i_b = 60A$, $i_c = 110A$

$$P_{(30V)_a} = -(52A)(30V) = \underline{-156 \text{ watt}}$$


$$P_{(30V)_b} = -(60A)(30V) = \underline{-1800 \text{ watt}}$$

$$P_{(53\Omega)} = (110A)(53(-8A)) = \underline{-46.64 \text{ kWatt}}$$

delivered power

Problem # 4

Given:

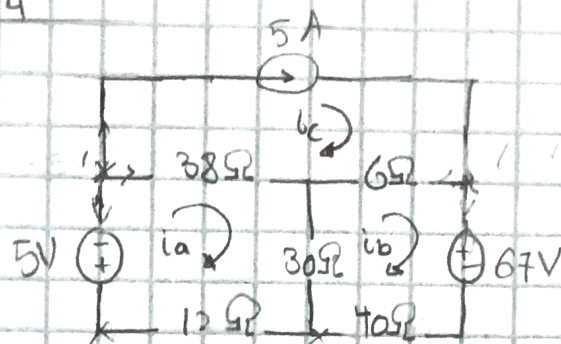

Find: a) P_{5A} , P_{5V} , P_{67V}

b) $P_{38\Omega}$, $P_{6\Omega}$, $P_{12\Omega}$, $P_{30\Omega}$, $P_{40\Omega}$, $P_{6\Omega}$

Solution:-

a) constraint equation: $i_c = 5A$

$$(1) \text{ KVL A: } 5V + (i_a - i_c) 38\Omega + (i_a - i_b) 30 + 12i_a = 0$$

$$(2) \text{ KVL B: } (i_b - i_a) 30 + (i_b - i_c) 6 + 67 + 40i_b = 0$$

$$(1) 38i_a + 30i_a + 12i_a - 38(5) - 30i_b = 0$$

$$80i_a - 30i_b = 190$$

$$(2) 30i_b + 40i_b + 6i_b - 30i_a - 36 = -67$$

$$76i_b - 30i_a = -37$$

$$i_a = 2.05A$$

$$i_b = 0.5A$$

$$\text{KVL C: } V_{5A} + 6(i_c - i_b) + 38(i_c - i_a) = 0$$

$$V_{5A} = -6(5 - 0.5) - 38(5 - 2.05)$$

$$V_{5A} = -27 - 99 = -126V$$



$$P_{5A} = -122V(5A) = \underline{-610 \text{ watts}} \text{ delivers}$$

$$P_{5V} = 5V(2.5A) = -12.5 \text{ watts} : \text{absorbs}$$

$$P_{67V} = .5A(67V) = 33.5 \text{ watts} : \text{absorbs}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{dissipated}} &= (2.5)^2(12) + (2.5)^2 38 + 2^2(6) + .5^2(40) + P_{5V} + P_{67V} \\ &= 584 \text{ watts} + 12.5 \text{ watts} + 33.5 \text{ watts} \\ &= \underline{610 \text{ watts}} \end{aligned}$$

Given:

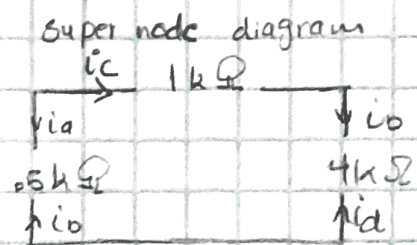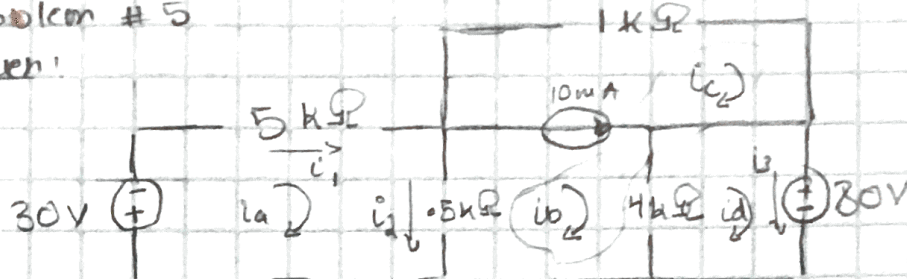

Find: i_1 , i_2 and i_3

Solution:

① KVL A: $30 + 5k\Omega i_1 + (i_1 - i_2) \cdot 5k\Omega = 0$

$$5.5k\Omega i_1 - 0.5k\Omega i_2 = -30$$

② KVL D: $80 + (i_d - i_b) \cdot 4k\Omega = 0$

$$4k\Omega i_d - 4k\Omega i_b = -80$$

$$-4k\Omega i_b + 4k\Omega i_d = -80$$

③ $-5k\Omega i_1 + 1k\Omega i_c + 4.5k\Omega i_b - 4k\Omega i_d = 0 \Rightarrow$ supermesh

④ constraint equation:

$$i_b - i_c = 10 \text{ mA}$$

i_1	i_2	i_c	i_d	
5500	500	0	0	-30
0	-4000	0	4000	-80
-500	4500	10^3	-4000	0
0	1	-1	0	0.01

$$i_1 = -0.01$$

$$i_2 = -0.05$$

$$i_c = -0.06$$

$$i_d = -0.07$$

$$i_1 = i_a = -0.01 \text{ A} = \underline{0.01 \text{ A to left}}$$

$$i_3 = i_d = \underline{-0.07 \text{ A}}$$

$$i_2 = i_a - i_b = -0.01 - (-0.05) = \underline{0.04 \text{ A}}$$