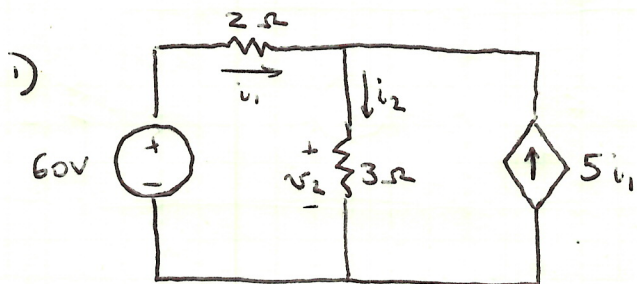


ENGR 2910 MIDTERM 1 SOLUTIONS



$$i_1 = \frac{60 - v_2}{2} \quad i_2 = \frac{v_2}{3}$$



$$\text{KCL: } i_1 + 5i_1 = i_2$$

$$6i_1 = i_2$$

$$6 \left(\frac{60 - v_2}{2} \right) = \frac{v_2}{3}$$

$$180 - 3v_2 = \frac{1}{3}v_2$$

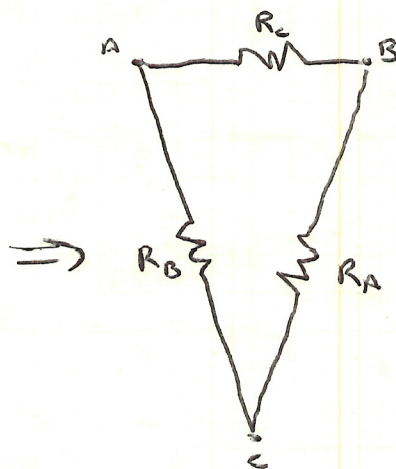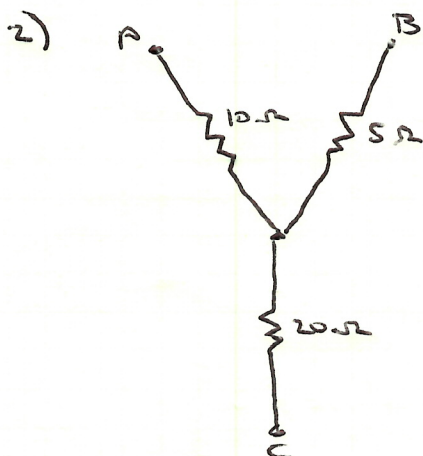
$$\boxed{v_2 = \frac{180}{3.33} = 54\text{V}}$$



$$R_A = 5 + 20 + \frac{(5)(20)}{10} = 35\Omega$$

$$R_B = 10 + 20 + \frac{(10)(20)}{5} = 70\Omega$$

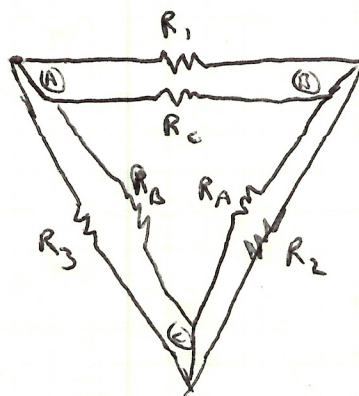
$$R_C = 5 + 10 + \frac{(5)(10)}{20} = 17.5\Omega$$



$$R_1 \parallel R_C = 14\Omega$$

$$R_2 \parallel R_A = 28\Omega$$

$$R_3 \parallel R_B = 56\Omega$$



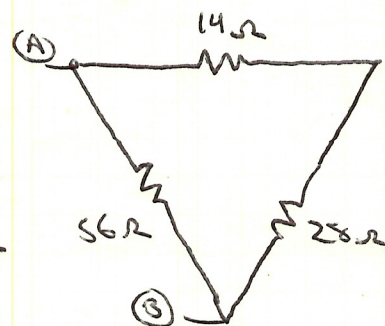


$$R_{EQ} = 56 \parallel (14 + 28)$$

$$= 56 \parallel 42$$

$$\boxed{R_{EQ} = 24\Omega}$$

3) REDRAW AS

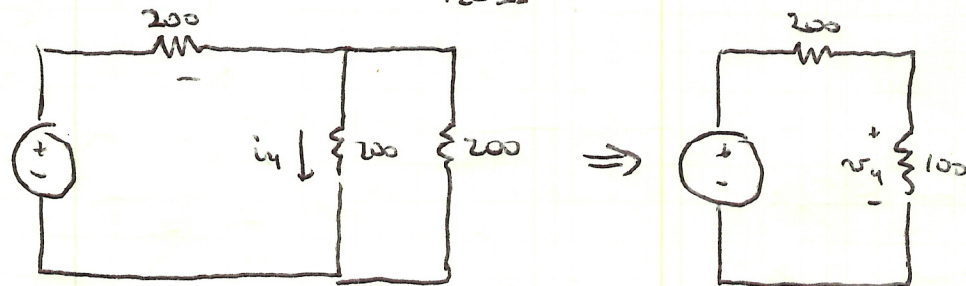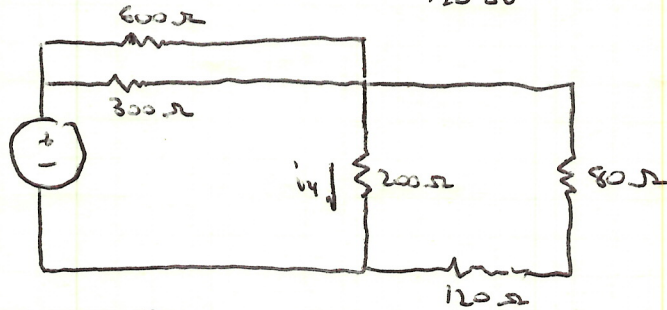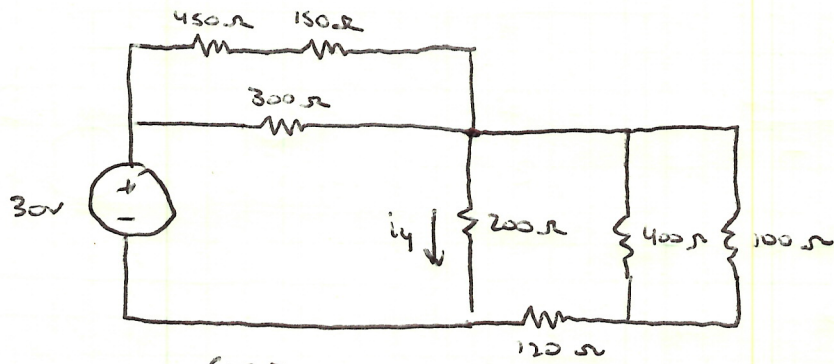

$$R_{EQ} = 300\Omega$$

$$V_1 = \frac{100}{100+200} (30) = 10V$$

$$i_4 = \frac{10}{200} = 0.05A$$

$$i_4 = 50mA$$

4) VOLTAGE DIVIDER

$$a) V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

$$3 = \frac{R_2}{42 + R_2} 10$$

$$R_2 = 18 \Omega$$

$$b) R_L = 9 \Omega$$

$$c) \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + (R_2 \parallel R_L)} = \frac{3}{10}$$

$$R_2 \parallel R_L = 18 \parallel 9 = 6 \Omega$$

$$R_1 = 14 \Omega$$


$$ii) V_{out} = 3V$$

$$P_L = \frac{(V_{out})^2}{R_L} = \frac{9}{9} = 1W$$

$$iii) R_{eq} = 14 + 18 \parallel 6 = 20 \Omega$$

$$I = 0.5A$$

$$P = IV = (0.5)(10) = 5W$$

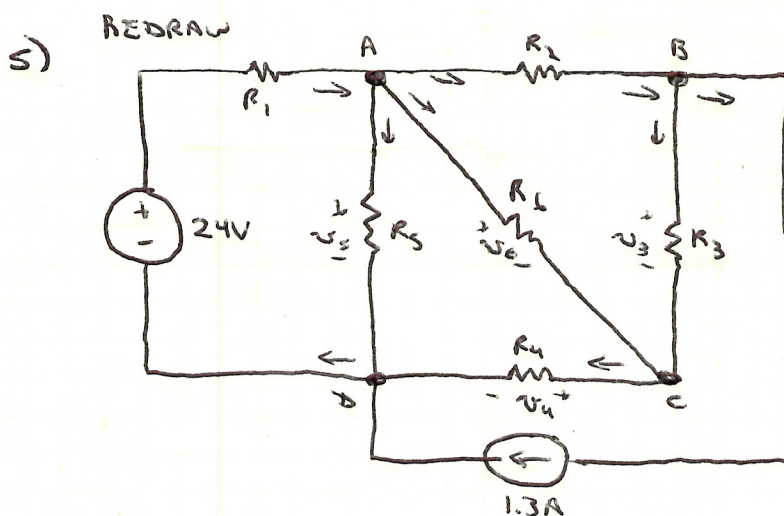

$$a) n_e = 4$$

$$b) b_e = 7$$

$$c) 24V, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, 1.3A$$

$$d) \# KCL = n_e - 1 = 3$$

$$e) \# KVL = b_e - (n_e - 1) = 3$$

↑ current unknown (6)

$$5) \text{ (A)} : \frac{24 - v_s}{R_1} = \frac{v_s}{R_5} + \frac{v_s - v_4}{R_6} + \frac{v_s - (v_4 + v_3)}{R_2}$$

$$\text{(B)} : \frac{v_s - (v_4 + v_3)}{R_2} = \frac{v_3}{R_3} + 1.3$$

$$\text{(C)} : \frac{v_s - v_4}{R_6} + \frac{v_3}{R_3} = \frac{v_4}{R_4}$$

$$\text{(L1)} : 24 - v_1 - v_s = 0$$

$$\text{(L2)} : v_s - v_6 - v_4 = 0$$

$$\text{(L3)} : v_6 - v_2 - v_3 = 0$$

NOTE: SOLUTION VARIABLES
DEPENDENT ON NODES
AND LOOPS CHOSEN

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_2} & 0 & \frac{24}{R_1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} & 0 & 1.3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_6} & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.01 & -0.02 & 0.04 & 0 & 0.24 \\ 0 & 0 & -0.02 & -0.01 & 0.01 & 0 & 1.3 \\ 0 & 0 & 0.01 & -0.02 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$