

HW#10 ①

$$i = 40 \text{ mA}$$

$$t \leq 0$$

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = (A_1 e^{-10000t} + A_2 e^{-40000t}) \text{ A } t \geq 0$$

$$V(t) = (.02 \text{ H}) \left(\frac{d}{dt} (A_1 e^{-10000t} + A_2 e^{-40000t}) \right)$$

$$V(t) = -200 A_1 e^{-10000t} - 800 A_2 e^{-40000t}$$

$$t=0$$

$$t < 0$$

$$28 = -200 A_1 - 800 A_2 \quad (1)$$

$$.04 = A_1 + A_2 \quad (2)$$

$$A_2 = .04 - A_1$$

$$\begin{bmatrix} -200 & -800 & 28 \\ 1 & 1 & .04 \end{bmatrix} \rightarrow A_1 = .1$$

$$A_2 = -.06$$


$$V(t) = (-200(.1)e^{-10000t} - 800(-.06)e^{-40000t})$$

$$= (-20e^{-10000t} + 48e^{-40000t}) \checkmark$$



②

$$V_L(t) = 3e^{-4t} \text{ mV } 0 \leq t \leq 2 \text{ s}$$
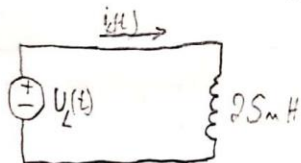
$$V_L(t) = -3e^{-4(t-2)} \text{ mV } 2 \leq t < \infty$$



$$i(0) = 1 \text{ A}$$

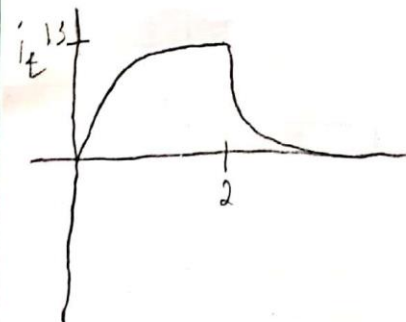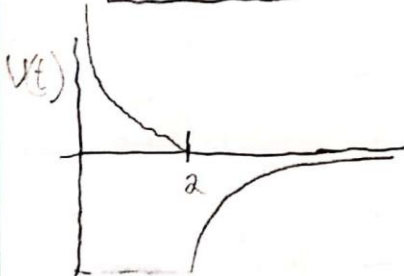

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t V_L(t) dt + i(0)$$

$$= \frac{1}{.0025} \left(\int_0^t .003 e^{-4t} dt \right) + 1$$

$$= 1.2 \left[\frac{1 - e^{-4t}}{4} \right] + 1$$

$$= 1.3 - .3e^{-4t} \text{ A}$$

$$i_L(2s) = 1.3 - .3e^{-4(2)}$$

$$= 1.2998 \text{ A}$$


$$i_L(t) = \frac{-.003}{.0025} \int_2^t e^{-4(t-2)} dt + 1.2998$$

$$= -1.2 \left[\frac{e^{-4(t-2)} - 1}{-4} \right] + 1.2998$$

$$= .3e^{-4(t-2)} + 1$$

HW# 10 (3)

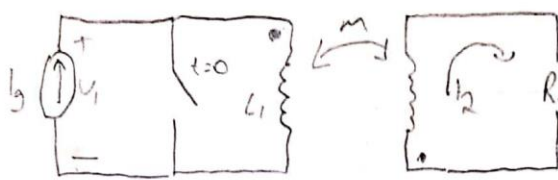$L_1 = .5H, L_2 = .2H, M = .5H, R_0 = 10\Omega$



$i_1 = e^{-10t} - 10 t^2$
 $i_2 = 625e^{-10t} - 250e^{-50t} \quad t \geq 0$

a) $\frac{1}{2} R_0 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0$

$\frac{1}{2}(10) + .2 \frac{di_2}{dt} + .5 \frac{di_1}{dt} = 0$

$-.5 \frac{di_1}{dt} = .2 \frac{di_2}{dt} + 10 i_2$



$5e^{-10t} = 5e^{-10t} \quad \checkmark$

$\int \left(\frac{d}{dt} e^{-10t} - 10 \right)$
 $= 5e^{-10t}$

$= .2 \left(\frac{d}{dt} 625e^{-10t} - 250e^{-50t} \right) + 10(625e^{-10t} - 250e^{-50t})$

$= (-1250e^{-10t} + 2500e^{-50t} + 6250e^{-10t} - 2500e^{-50t}) \times 10^{-3}$

$= 5e^{-10t}$

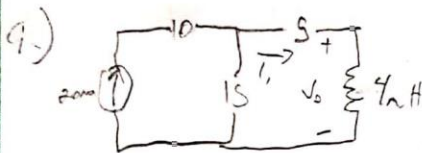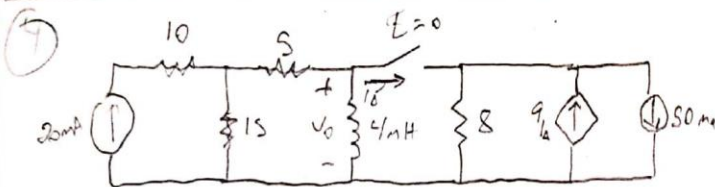

$I_1 = \frac{15}{15+5} (.02) = .015A$

iii) $I_0 = \frac{V_0}{8} - 9I_\Delta + .05$

$10I_\Delta = \frac{V_0}{8} + .05$

$I_\Delta = \frac{V_0}{80} + .005$

node B

$.015 + \frac{V_0 - V_9}{5} + \frac{V_0}{8} - 9I_\Delta + .05 = 0$

$13V_0 - 8V_9 - 360I_\Delta = -2.6$


$13V_0 - 8(.075 + .75V_0) - 360\left(\frac{V_0}{80} + .005\right) = -2.6$

$V_0 \left(13 - (8 \times .75) - \frac{360}{80} \right) = -2.6 + (8 \times .075) + (360 \times .005)$

$2.5V_0 = -.2$

$V_0 = \frac{-.2}{2.5}$

$V_0 = -0.08$

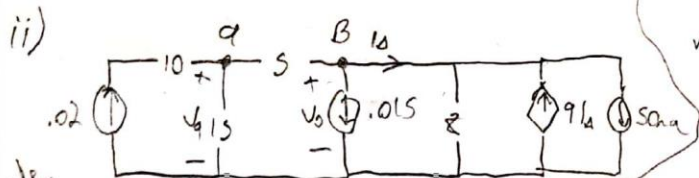


node A $\frac{V_0}{15} + \frac{V_9 - V_0}{5} - .02 = 0$

$V_9 + 3V_0 - 3V_0 = .3$


$4V_9 = .3 + 3V_0$

$V_9 = .075 + .75V_0$

HW# 10 (5)

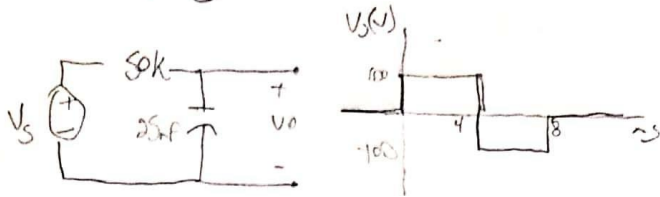
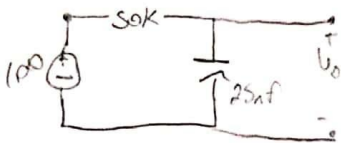
$$\begin{array}{llll} 0 < t < 4 & 0 < t & 4 < t < 8 & 8 < t < \infty \\ V_s = 100V & V_s = 0 & V_s = -100 & V_s = 0 \end{array}$$



$$\begin{aligned} V_o &= 100 - 100 e^{-(800 \times 4 \times 10^{-3})} \\ t = 4ms &= 95.92 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= RC = (50 \times 10^3)(25 \times 10^{-9}) \\ &= 1.25 \times 10^{-3} s \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} t = 4ms \quad V_o &= V_o(\infty) + (V_o(0) - V_o(\infty))e^{-t/\tau} \\ &= 100 - 100 e^{-\frac{4}{1.25 \times 10^{-3}}} V \\ &= 100 - 100 e^{-3.2} V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_o &= -100 + 195.92 e^{-800(0.008 - 0.004)} \\ t = 8ms &= -100 + 195.92 e^{-3.2} \\ &= -92.01V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t = 8ms \quad V_o &= -100 + (95.92 + 100) e^{-\frac{(t - 0.004)}{1.25 \times 10^{-3}}} \\ &= -100 + 195.92 e^{-800(t - 0.004)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(t) &= 0V & t < 0 \\ &= 100 - 100 e^{-800t} & 0 < t < 4ms \\ &= -100 + 195.92 e^{-800(t - 0.004)} & 4ms < t < 8ms \\ &= -92.01 e^{-800(t - 0.008)} & 8ms < t < \infty \end{aligned}$$
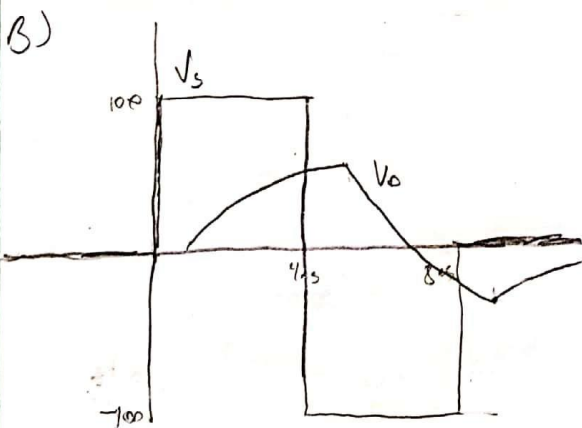
$$\begin{aligned} V_o(t) &= 0(-92.01 - 0) e^{-\frac{t - 0.008}{1.25 \times 10^{-3}}} \\ &= -92.01 e^{-800(t - 0.008)} \end{aligned}$$



B)